

Chapter 7

Power Supplies for AC Drives


Power Supplies for Adjustable Speed AC Drives

แบ่งออกเป็น

1) Voltage Source จ่ายแรงดัน V, ω, ϕ ได้

- Six-Step Inverters
 - PWM Inverters
 - Cycloconverters
- } Voltage Source Inverter (VSI)
AC (50 Hz) → DC → AC
-MW range

AC (50 Hz) → AC

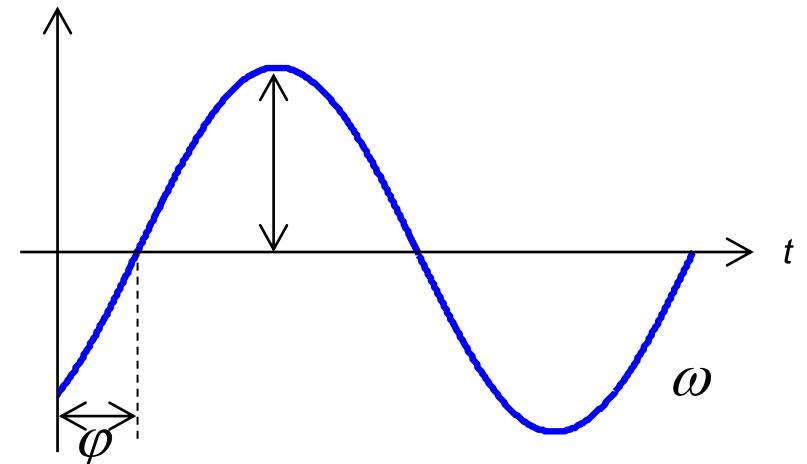


2) Current Source จ่ายกระแส I, ω, ϕ ได้

- Current Source Inverter [CSI]
- Current-Controlled Inverter [VSI+Current Feedback]
current control Inverter
(-Regulated) [CCI, CRI]
current regulated Inverter
- Hysteresis Current Control
- PI Current Control


Six-Step Inverters

โครงสร้างวงจรของ VSI

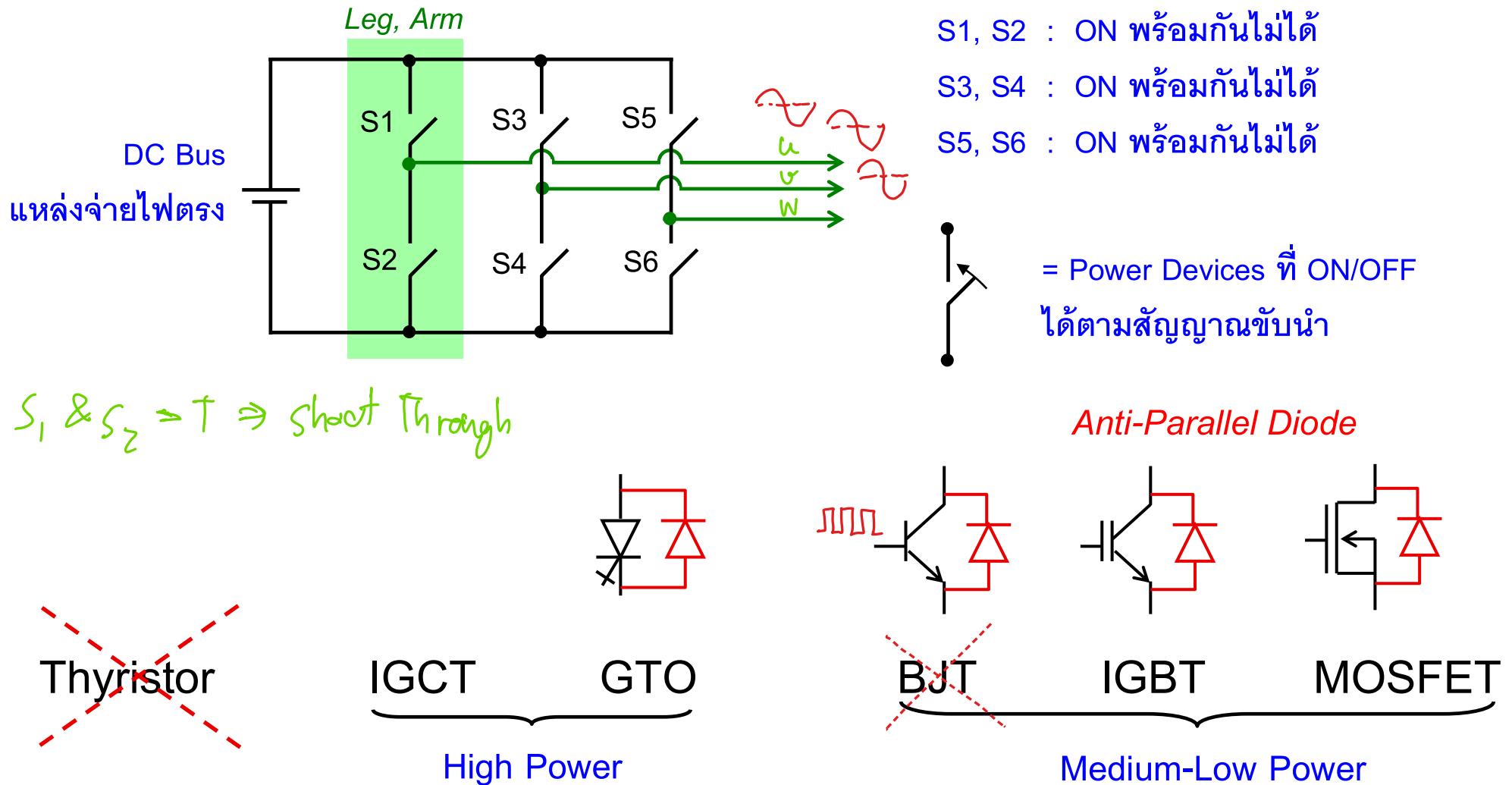

- GTO: Gate Turn-Off Thyristors
- IGCT: Integrated Gate commutated Thyristors
- BJT: Bipolar Junction Transistors
- MOSFET:
- IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistors

การทำงาน

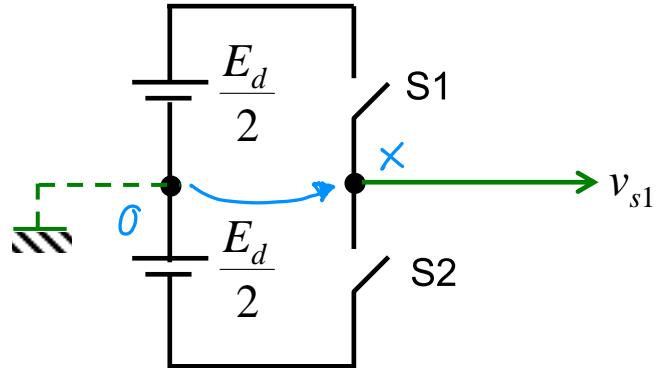

E_d : แรงดันที่ DC Bus


- S1 = ON (S2 = OFF)

$$v_{s1-0} = +E_d/2$$

- S1 = OFF (S2 = ON)


$$v_{s1-0} = -E_d/2$$

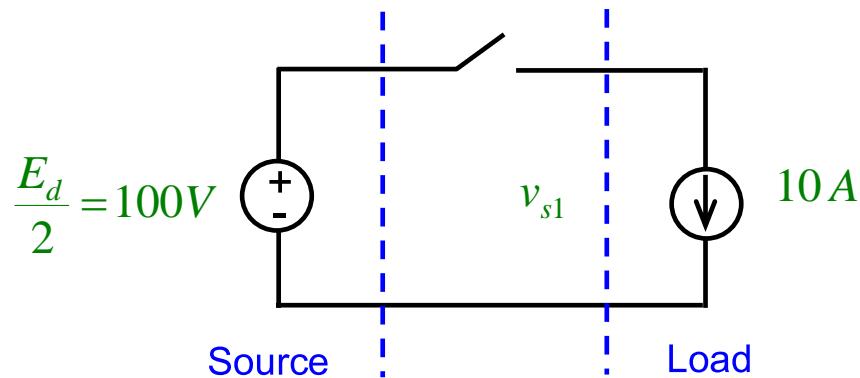- แรงดันขาออกจะถูกกำหนดโดยสภาพของสวิตช์
- กระแสใน DC Bus จะถูกกำหนดโดยสภาพของสวิตช์เช่นกัน




สำหรับ Six-Step Inverter

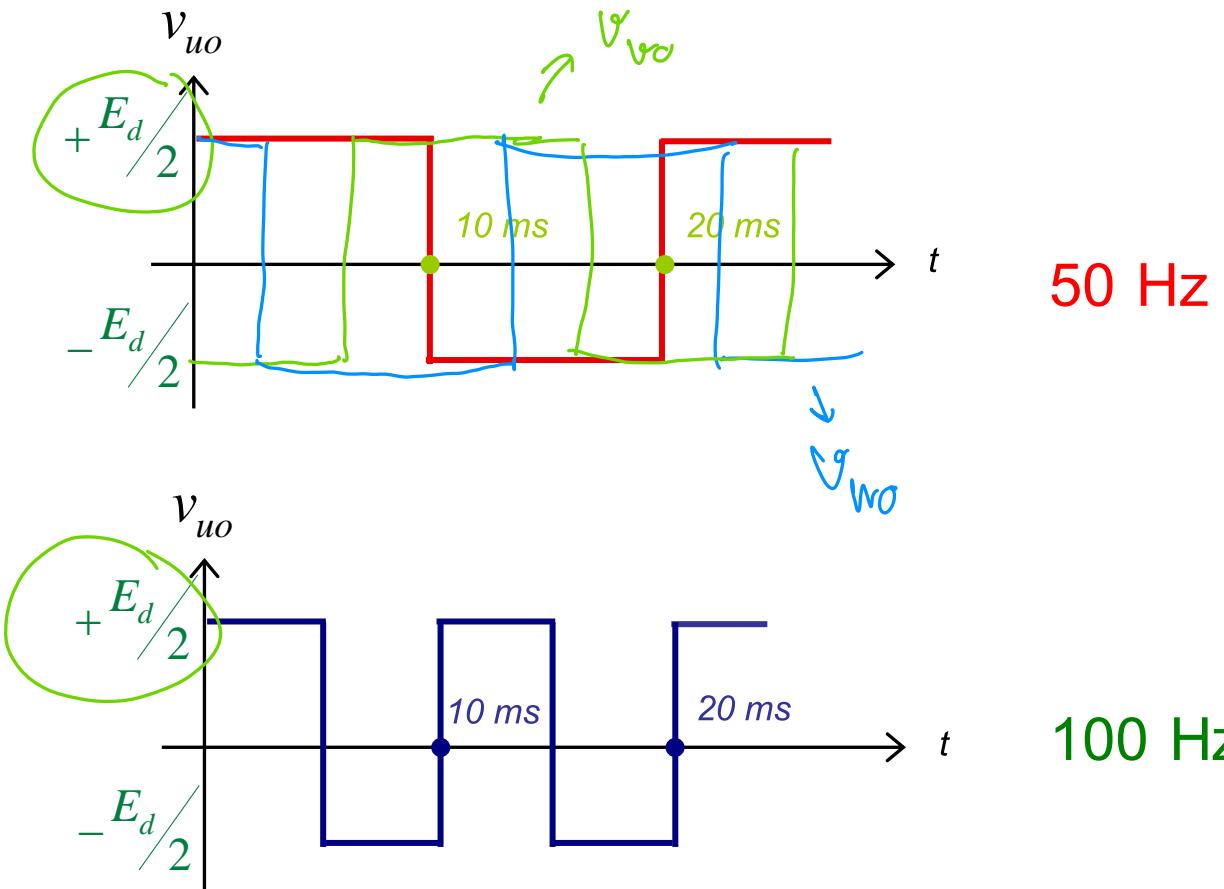- S_1, S_3, S_5 จะมีช่วงในการ ON = 180°
- โดยช่วงการ ON ของ S_1, S_3, S_5 จะ shift phase กัน 120°



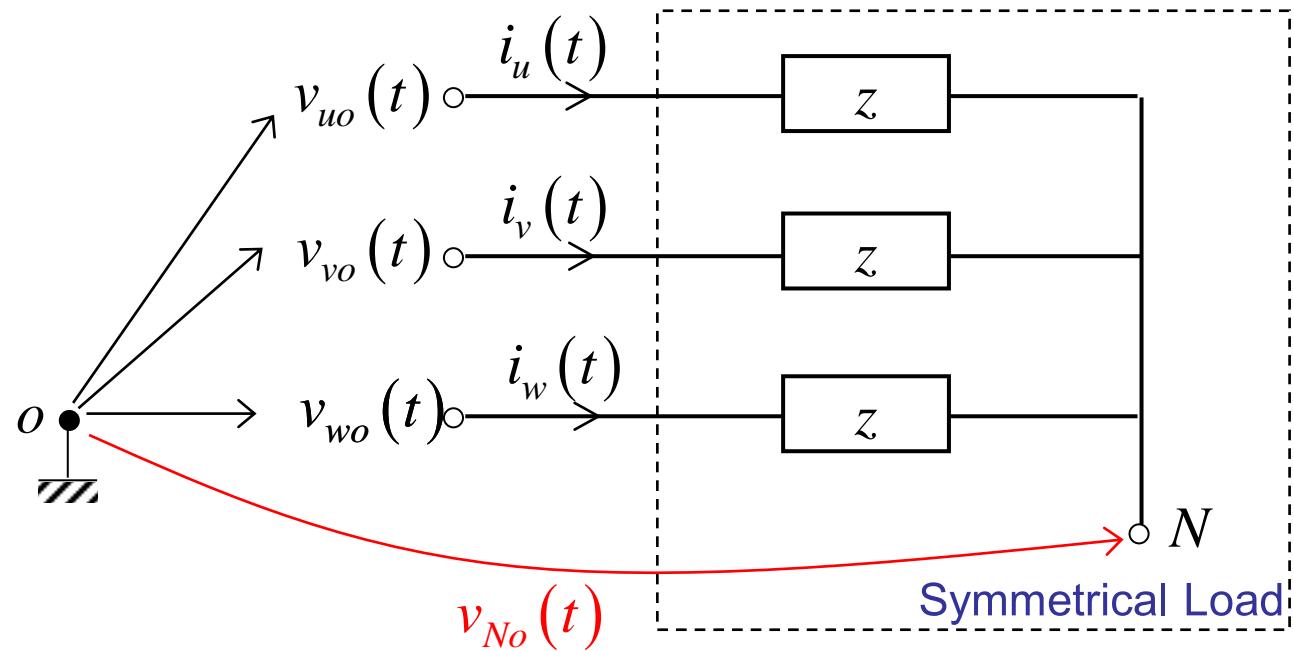- ปรับได้แต่ความถี่ และมุมเพส ω ϕ
- ไม่สามารถปรับขนาดแรงดันได้ V หากต้องการปรับขนาดแรงดันต้องเปลี่ยน E_d



สมการ




$$<KVL> \quad \begin{cases} v_{uo}(t) = z \cdot i_u(t) + v_{No}(t) \\ v_{vo}(t) = z \cdot i_v(t) + v_{No}(t) \\ v_{wo}(t) = z \cdot i_w(t) + v_{No}(t) \end{cases}$$

$$<KCL> \quad \left\{ i_u(t) + i_v(t) + i_w(t) = 0 \right.$$

$$v_{uo}(t) + v_{vo}(t) + v_{wo}(t) = 3v_{No}(t)$$

$$\boxed{v_{No}(t) = \frac{1}{3}[v_{uo}(t) + v_{vo}(t) + v_{wo}(t)]}$$

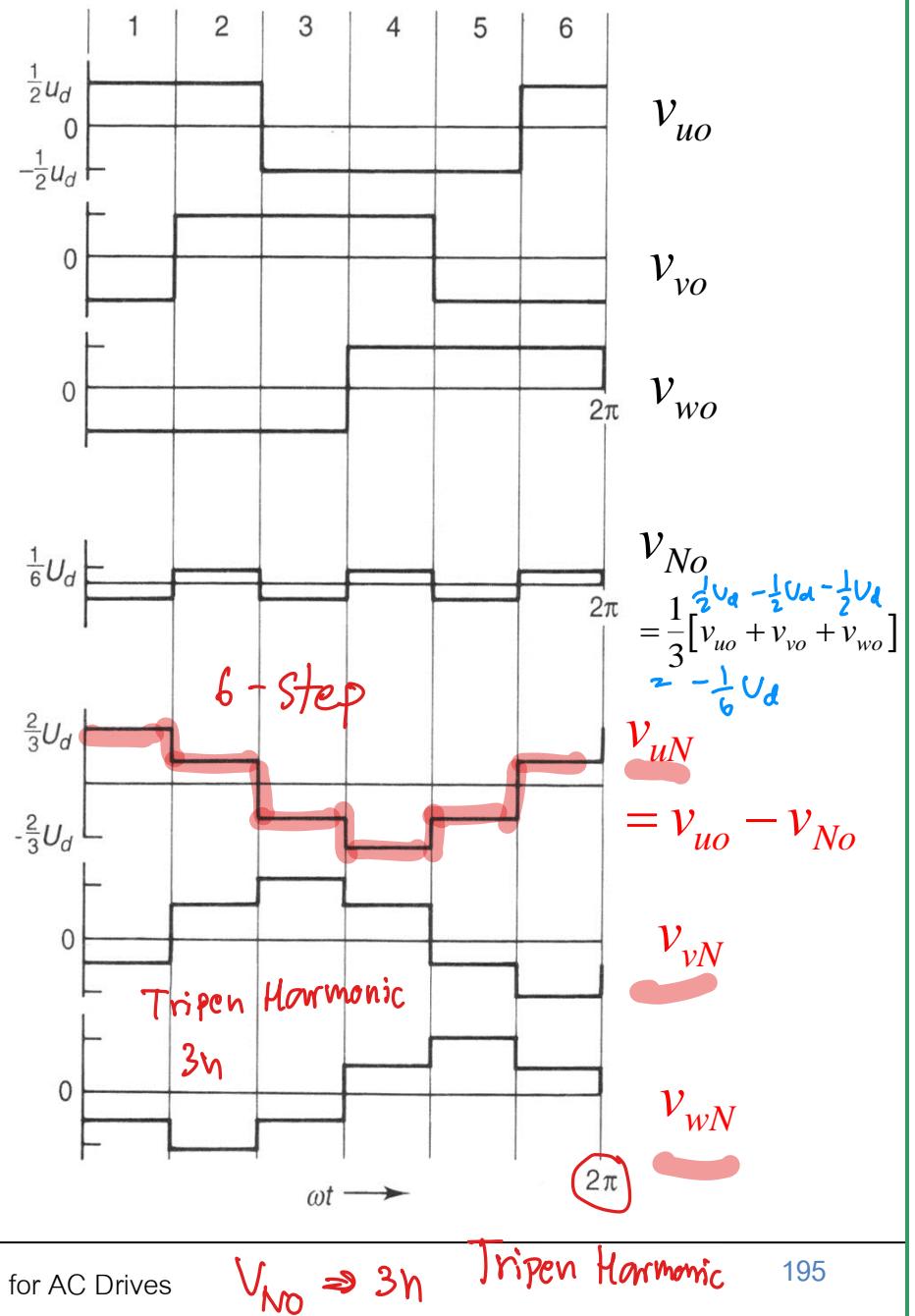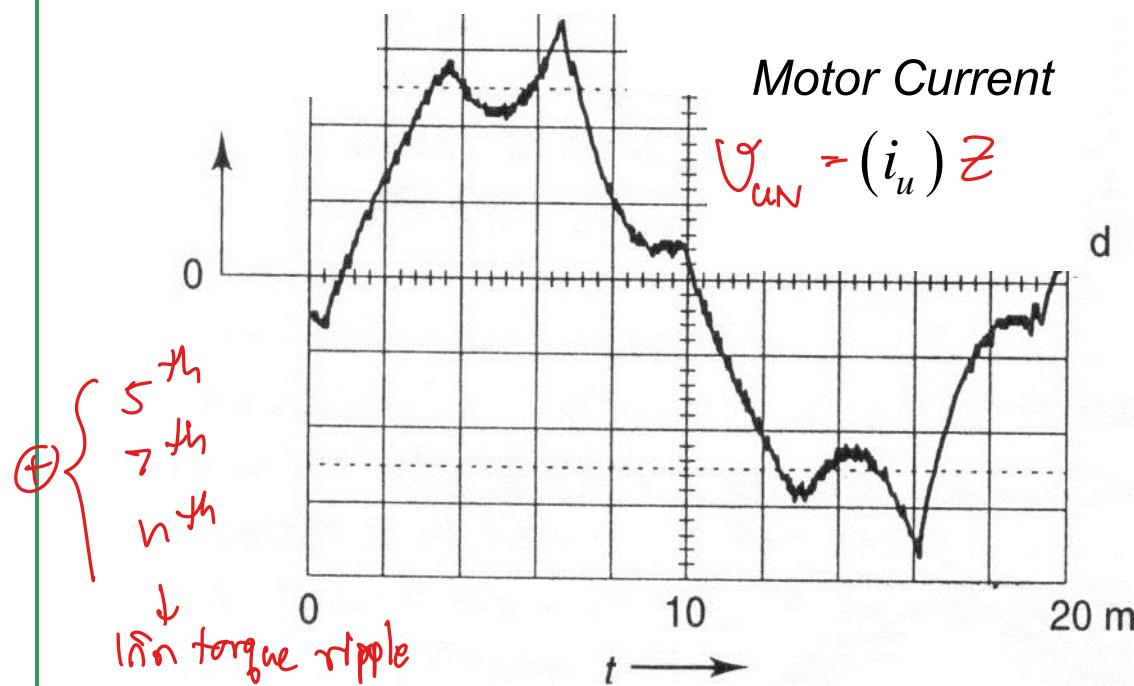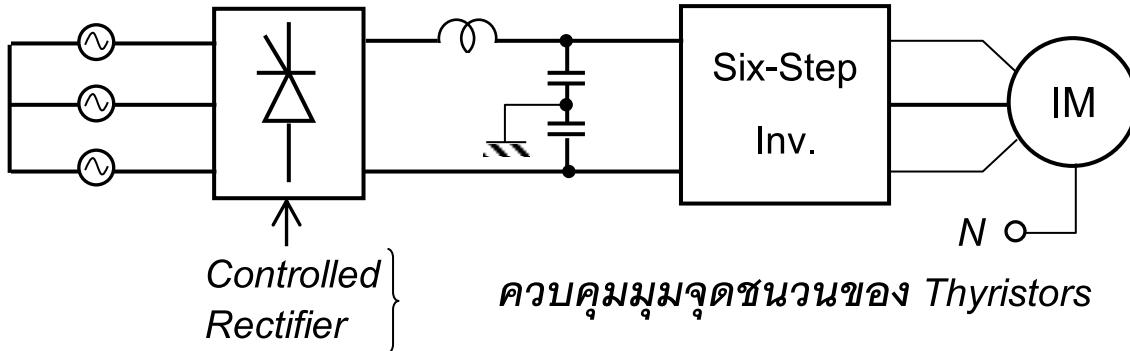■ การปรับขนาดต้องทำในส่วน วงจรเรียงกระแสโดยปรับแรงดัน DC BUS




$$v_{uo} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{E_d}{2} \cdot \sum_{n=1,3,\dots} \frac{1}{n} \cdot \sin[n\omega t]$$

$$v_{vo} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{E_d}{2} \cdot \sum_{n=1,3,\dots} \frac{1}{n} \cdot \sin\left[n\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\right]$$

$$v_{wo} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{E_d}{2} \cdot \sum_{n=1,3,\dots} \frac{1}{n} \cdot \sin\left[n\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)\right]$$

(U_n)

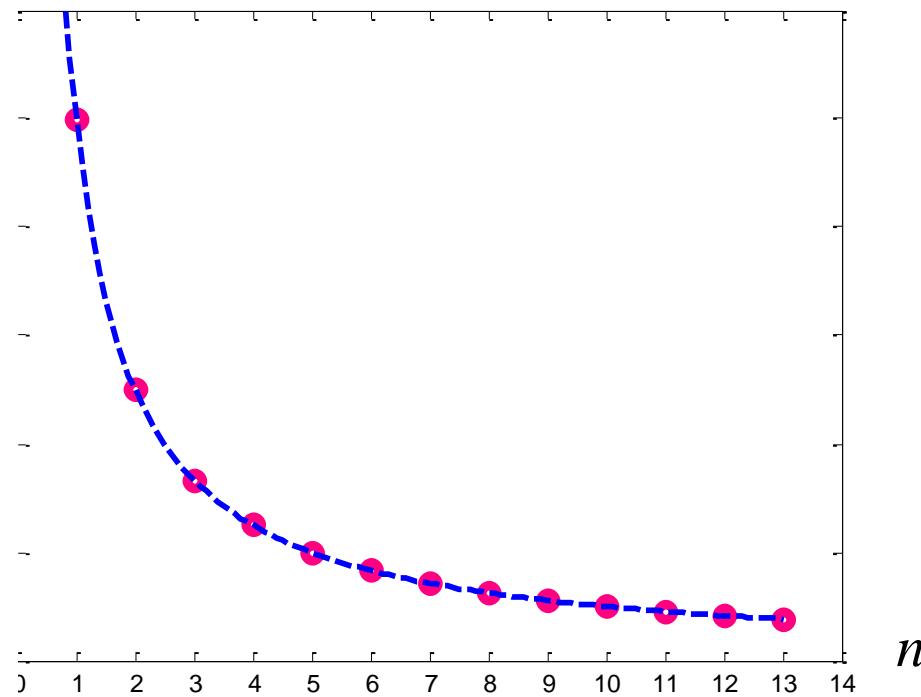

- ✓ จำนวนครั้งของ Switching น้อย
- ✓ ไม่ต้องใช้ Power Devices ที่เร็ว
- ✗ Harmonics สูง/Torque Ripple

Triplen Harmonics

$$v_{No} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{E_d}{2} \cdot \sum_{n=3,9,15,\dots} \frac{1}{n} \cdot \sin[n\omega t]$$

Phase Voltage

$$v_{uN} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{E_d}{2} \cdot \sum_{n=1,5,7,\dots} \frac{1}{n} \cdot \sin[n\omega t]$$

$$n = \begin{cases} 6m-1 & ; m = 1, 2, 3, \dots \\ 6m+1 & ; m = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$U_{uN1} = \frac{4}{\pi} \frac{E_d}{2} \frac{1}{1} \sin \omega t$$

$$RMS = \frac{4}{\pi} \frac{E_d}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ค่า R.M.S. ของแรงดันเฟส = $\frac{\sqrt{2}}{\pi} E_d$


ค่า R.M.S. ของแรงดัน line-line = $\frac{\sqrt{6}}{\pi} E_d$

(องค์ประกอบหลักมูล)
fundamental $n=1$

$$V_{LL} = \sqrt{3} U_\phi$$

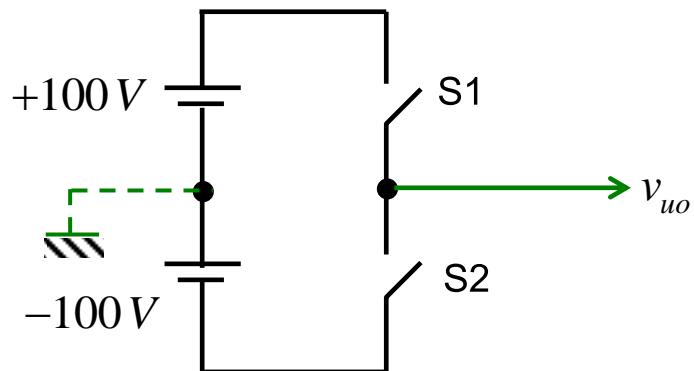b) Pulse Width-Modulation Inverters (PWM Inverters)

- ลด Harmonics ที่ความถี่ต่ำของ Six-Step Inverter
- ใช้การปรับ duty cycle (อัตราส่วน $\frac{T_{on} \text{ ของ } S1}{T_{on}+T_{off} \text{ ของ } S1}$)




ให้ค่าเฉลี่ยแรงดันมีค่าตามต้องการ


Ex $E_d = 200V; T = 200\mu s$

$$\therefore v_{uo} = \begin{cases} +100V \\ -100V \end{cases}$$





$D = 0.5$

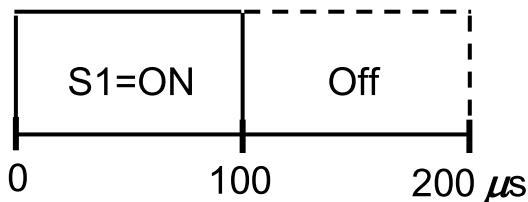

$D = 1$

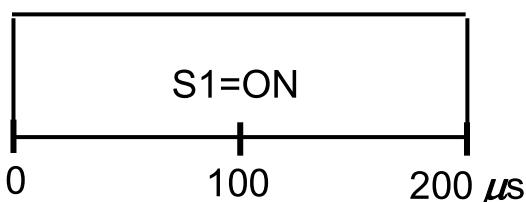


$D = 0.75$

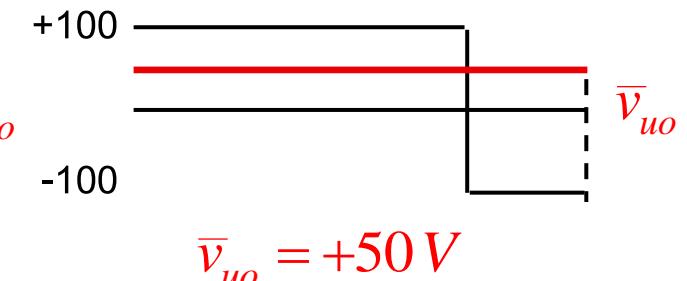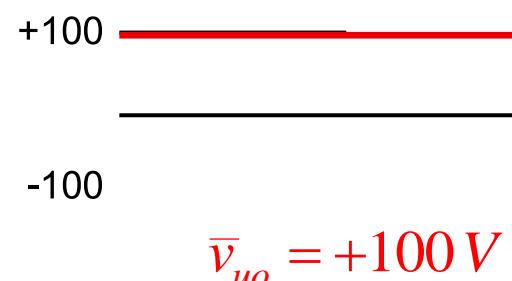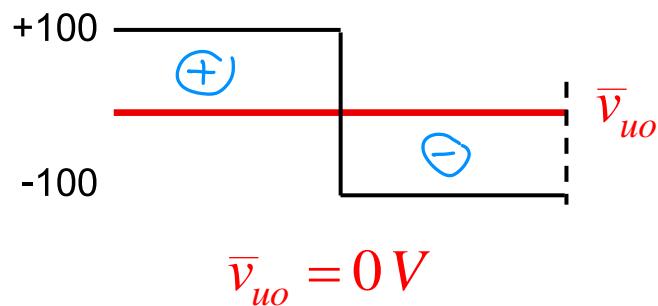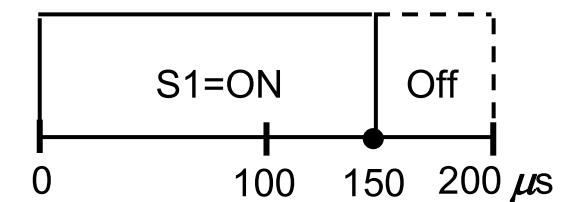


เราสามารถปรับค่าเฉลี่ยของแรงดันได้อย่างต่อเนื่องระหว่างค่า

$$+\frac{E_d}{2} \sim -\frac{E_d}{2} \quad (+100V \sim -100V)$$


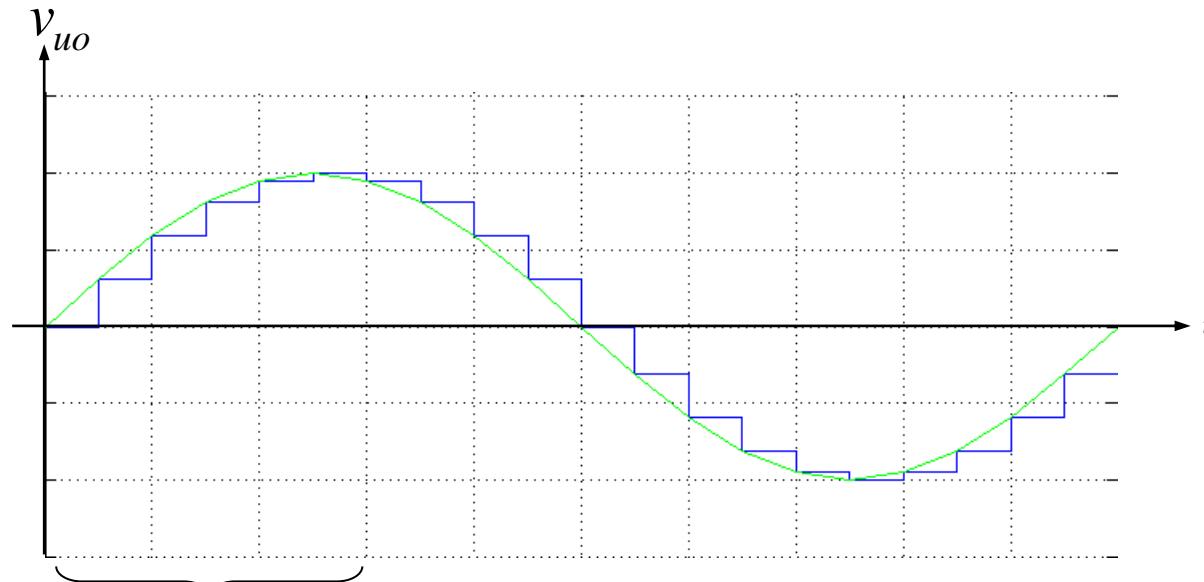
- ถ้าเราเปลี่ยนค่าเฉลี่ย \bar{v}_{uo} ในทุกๆ Cycle ก็จะได้รูปคลื่นแรงดันออกที่มีค่าเฉลี่ยตามต้องการได้


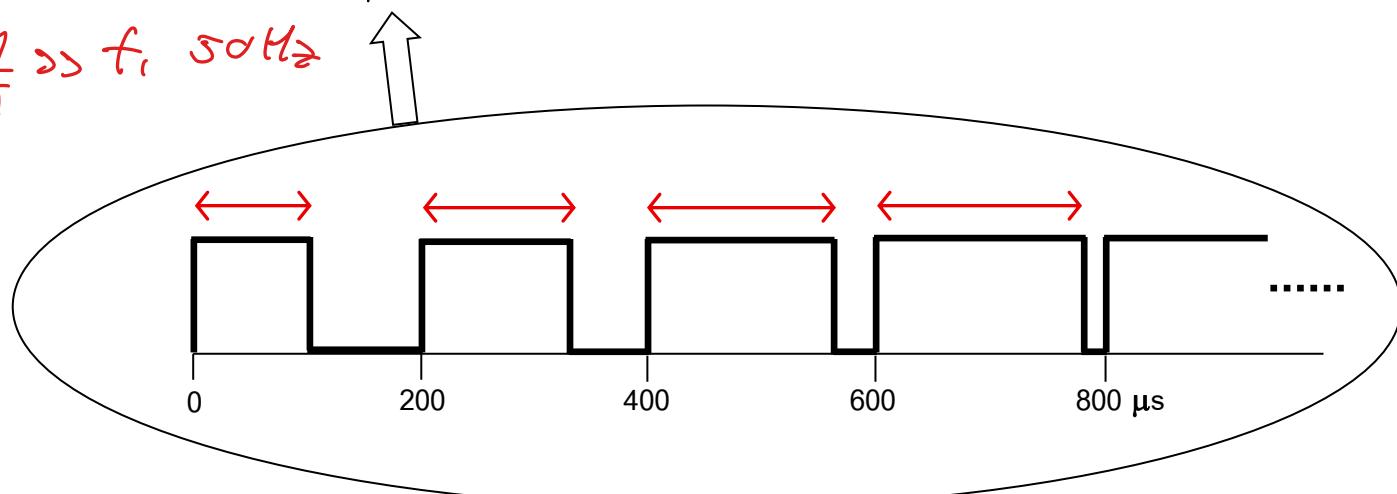
$$f_{sw} = \frac{1}{T} \gg f_i, 50\text{Hz}$$



วิธีการหาตำแหน่งเวลาการสวิตช์

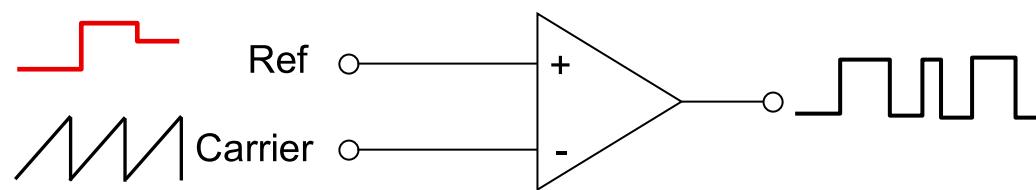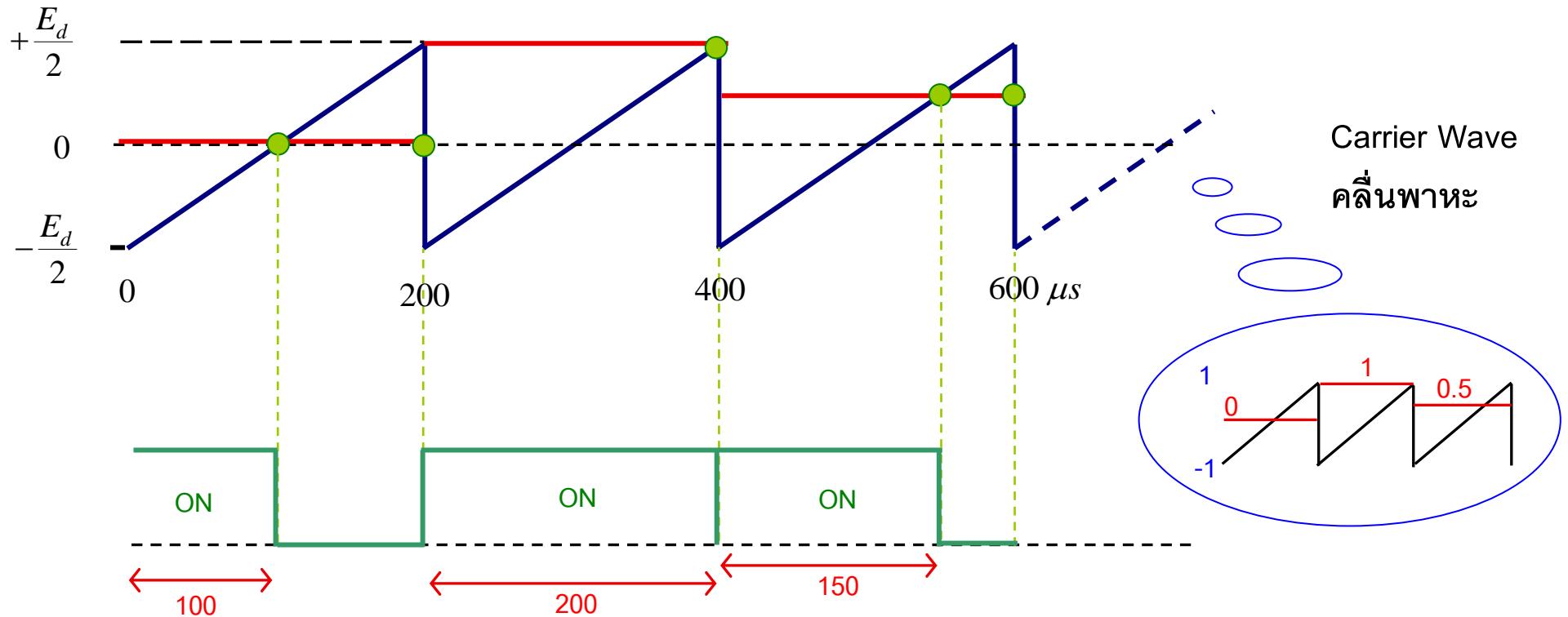

Pulse-Width Modulation (PWM)



■ ชานิดของ Carrier Wave

1) สามเหลี่ยม (Triangular)




$|v_t|$

2) พื้นเลื่อย (Saw Tooth)

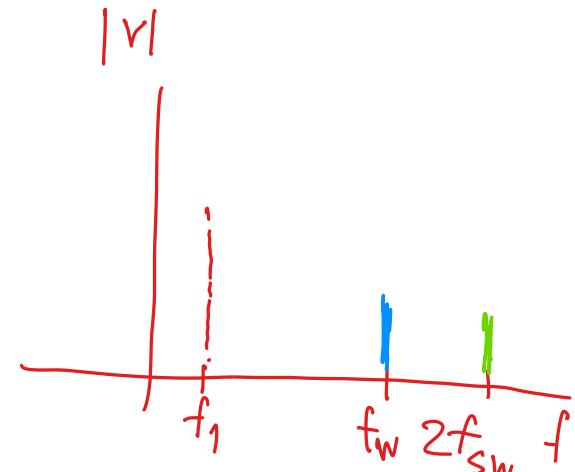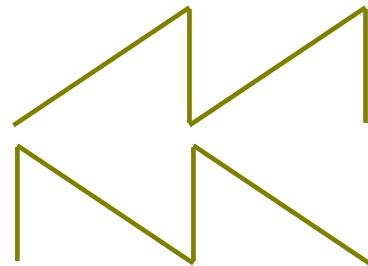



Double Edge Modulation

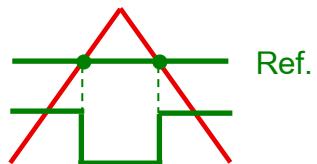


การกระจายของ Harmonics จะข้ายไปอยู่
ที่ความถี่ $2 \cdot f_{sw}$


ดูแล อ้างอิง

Single Edge Modulation

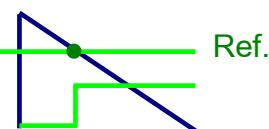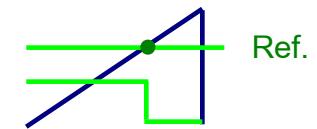


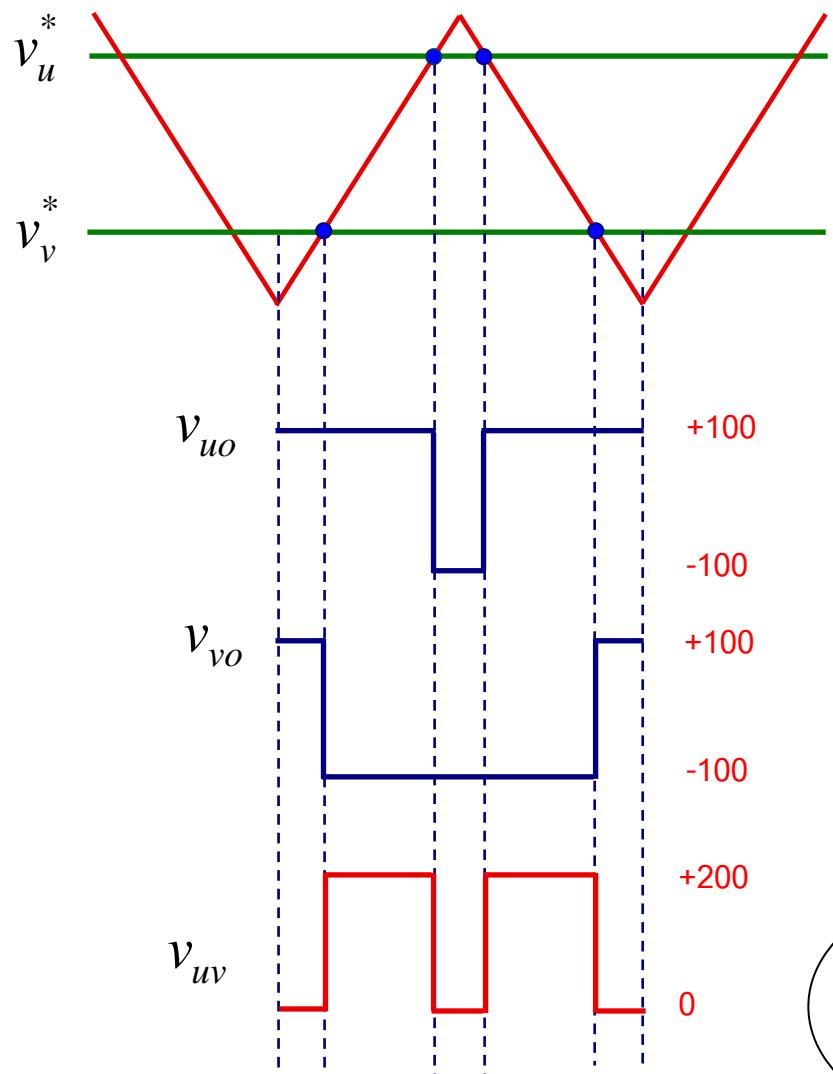

จำนวน pulse
เป็น 2 เท่า

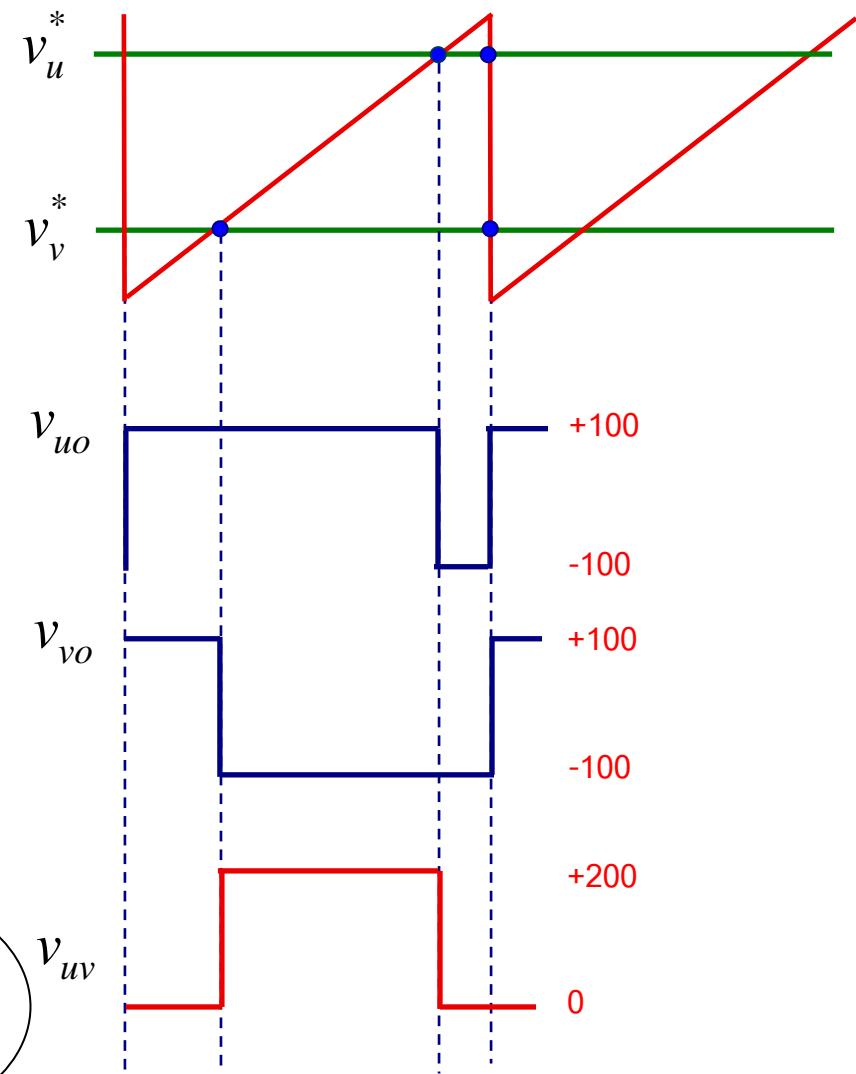

■ จำนวน ARM ที่ถูก modulated
โดยเตอร์

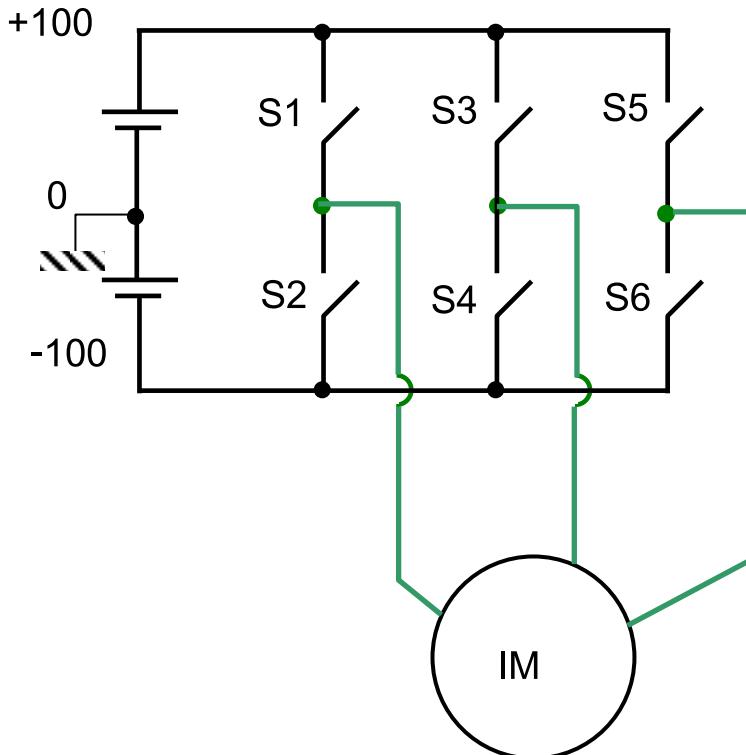


มีการสวิตช์ ON-OFF ทั้ง 3 arms

แรงดัน line-to-line เป็นตัวกำหนดกระแสใน

$$\text{ex } v_{uv} = 100V$$

$$v_{uw} = 50V$$

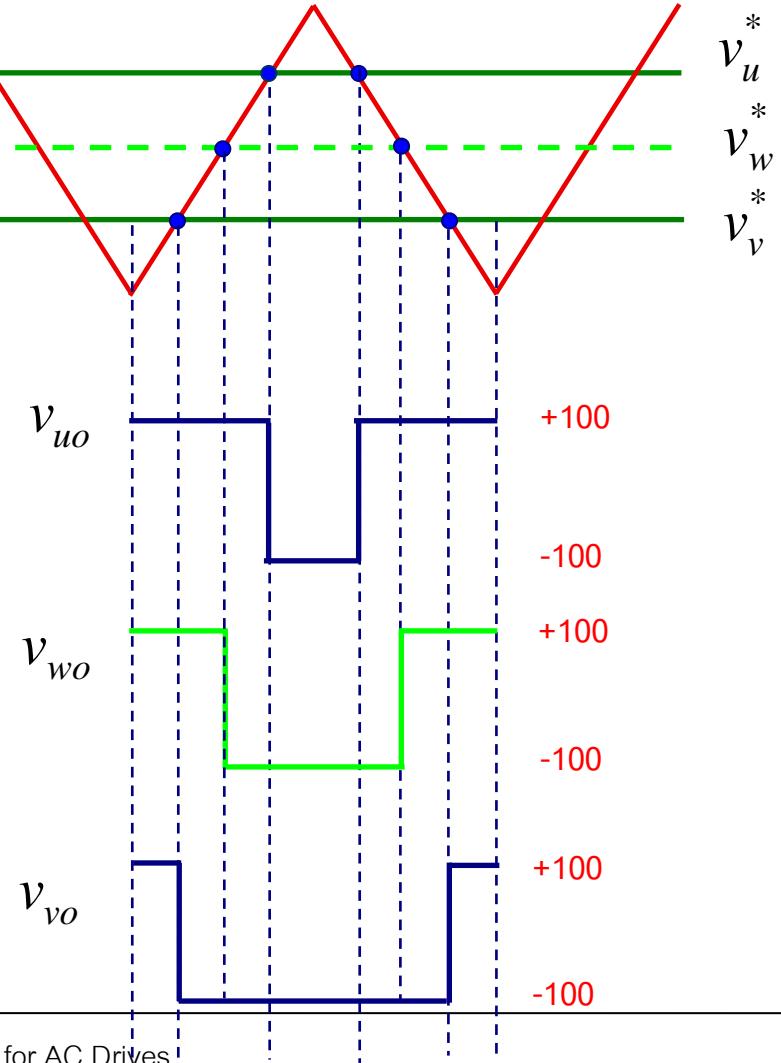


v_u , v_w

v_u on Δ


■ 2 arms modulation

■ Line-to-line voltage modulation


มีการสวิตซ์เพียง 2/3 ของกรณีบิน

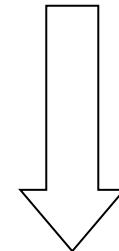


ลด Switching Losses ได้ $1/3$

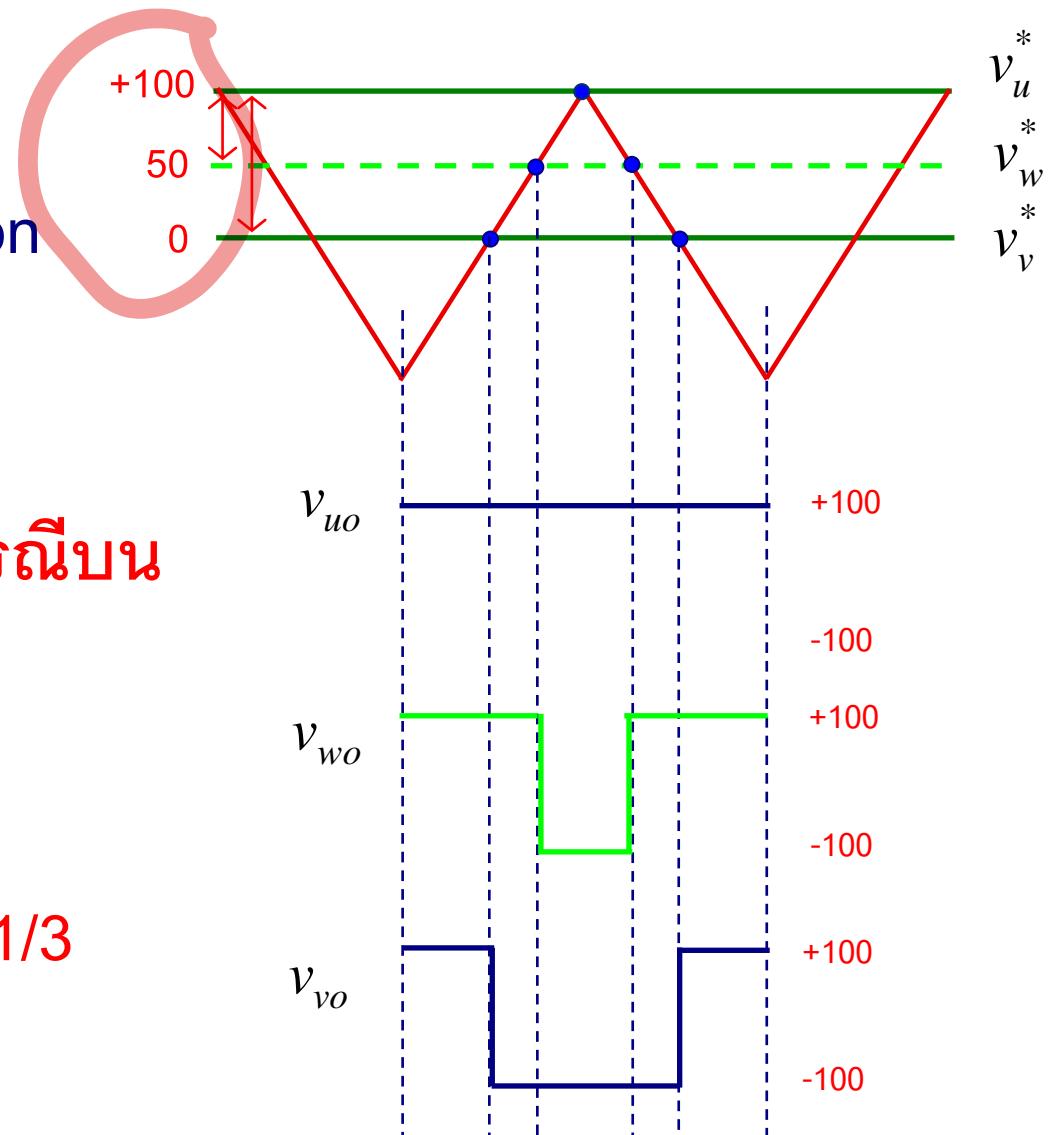

Sinusoidal Modulation

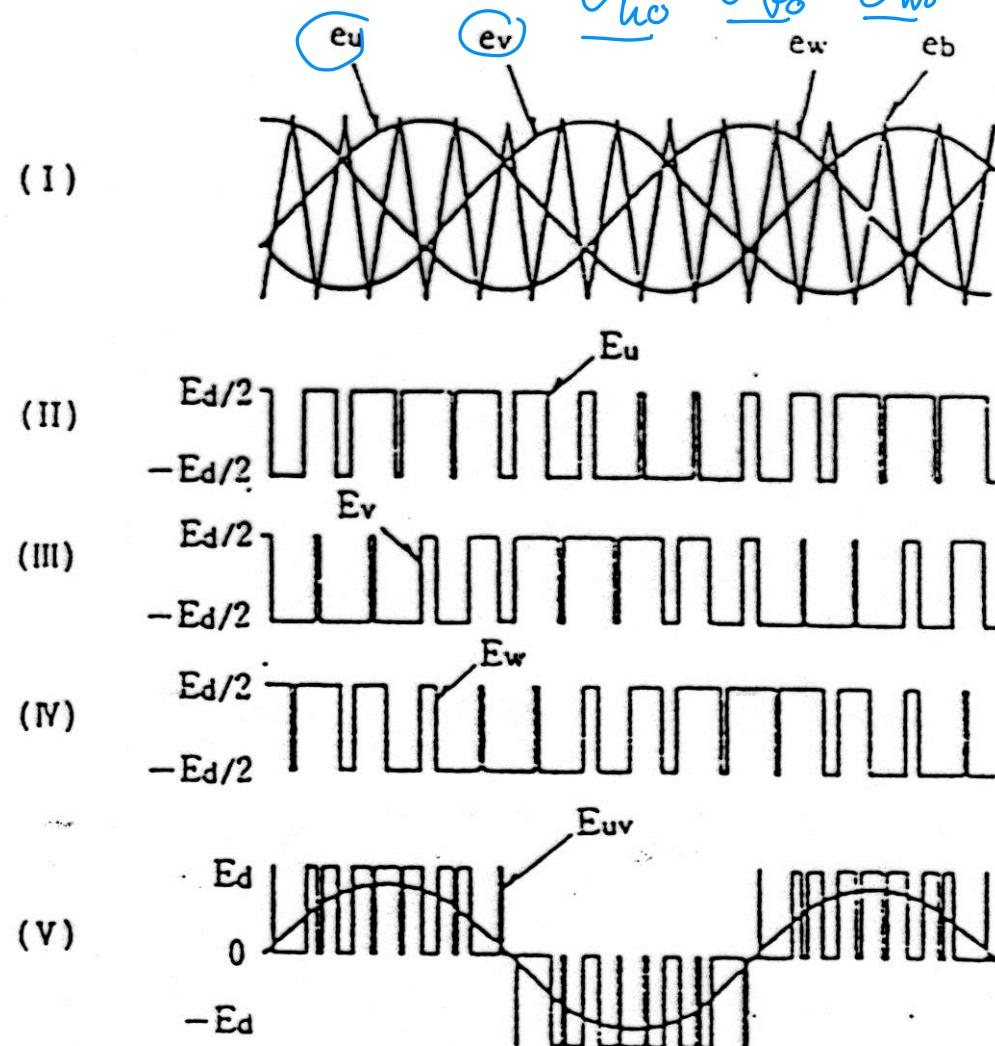


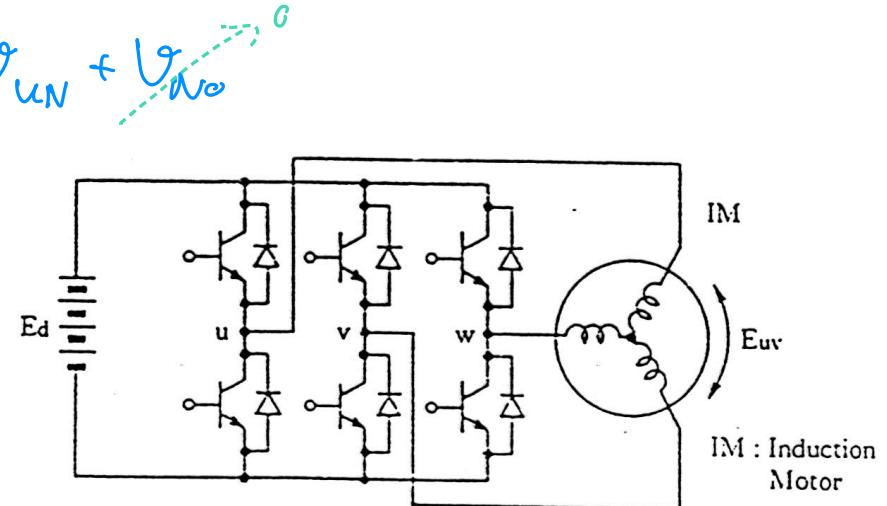
(a) PWM signal based on sinusoidal modulation.



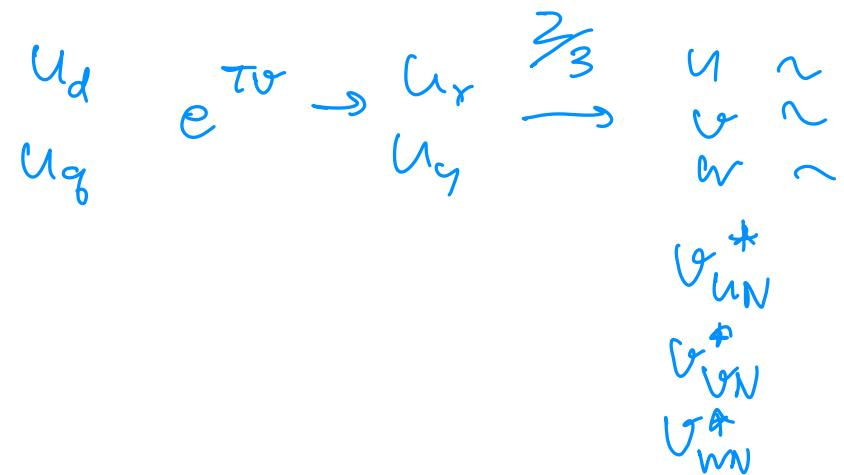
(b) Three-phase half bridge inverter.

Sinusoidal-triangular wave form comparison method.




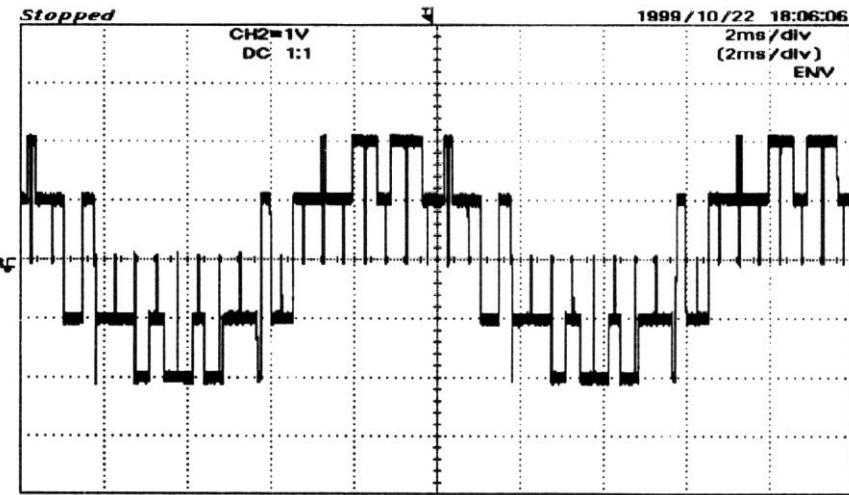

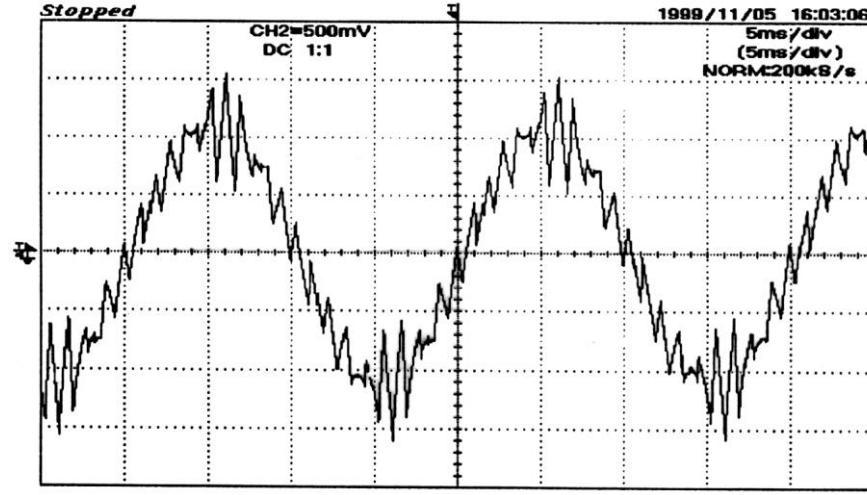
รูปคลื่นแรงดันมอเตอร์ที่ความถี่การสวิตช์ 1 kHz (1 ms)



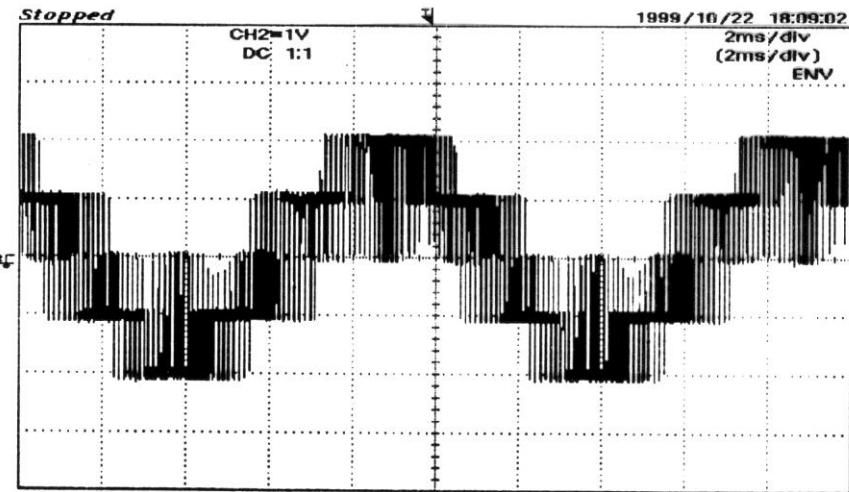รูปคลื่นกระแสสเตเตอร์ที่ความถี่การสวิตช์ 1 kHz





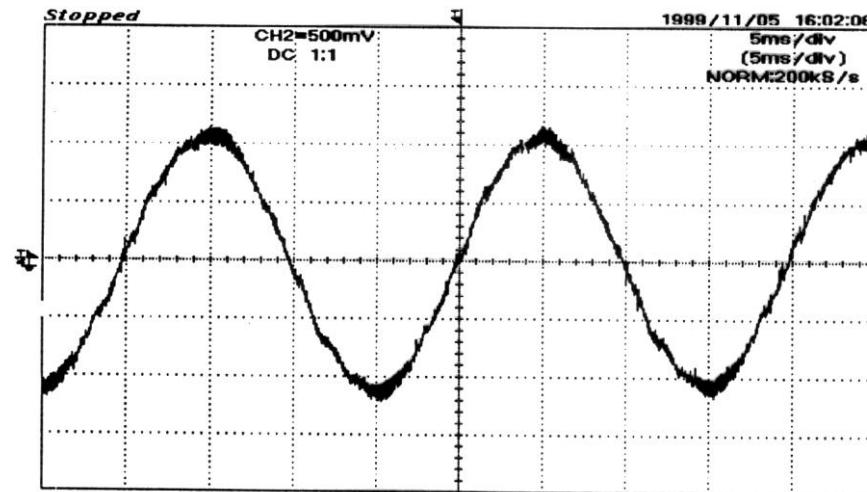รูปคลื่นแรงดันมอเตอร์ที่ความถี่การสวิตช์ 8 kHz (125 μs)





รูปคลื่นกระแสสเตเตอร์ที่ความถี่การสวิตช์ 16 kHz

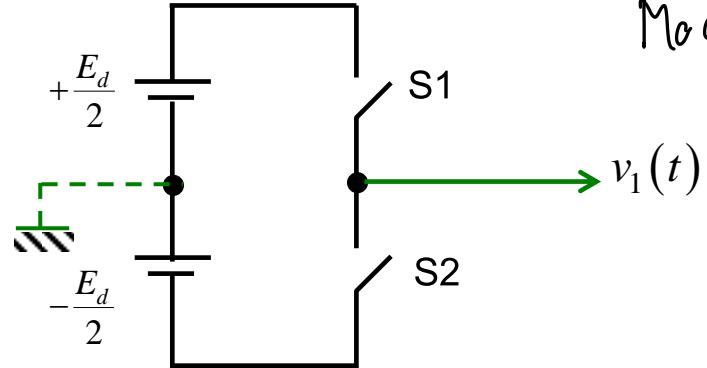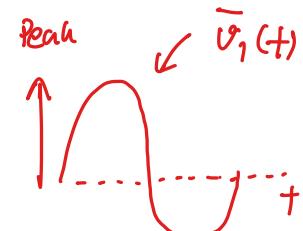Note $v_1(t)$ เป็นแรงดันเทียบกับจุดกึ่งกลางของ DC Bus



Modulation Index


$$a \triangleq \frac{v_1^*}{Ed/2}$$

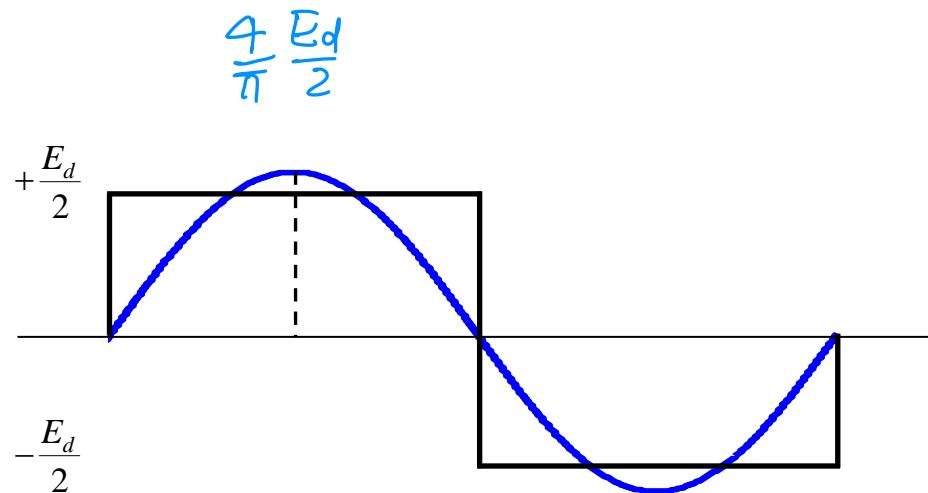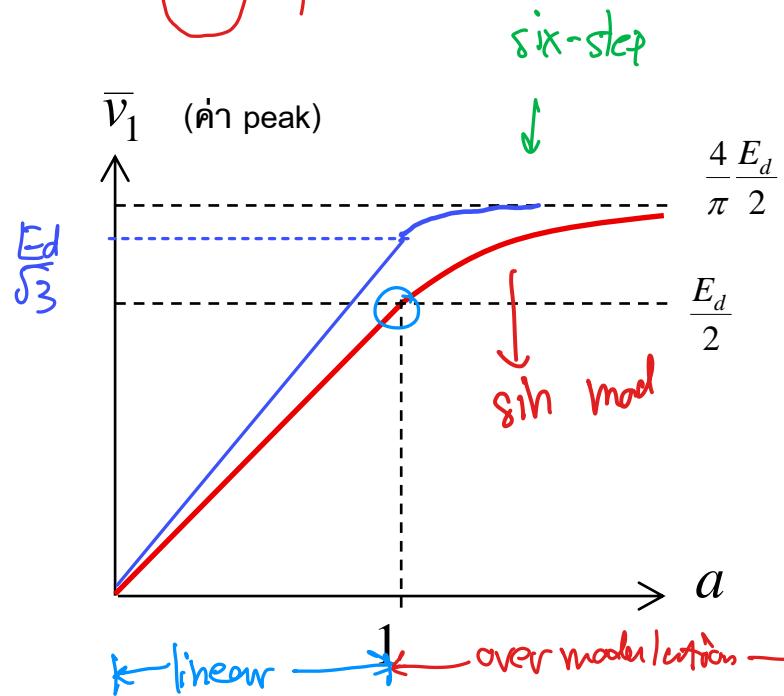

Space Vector PWM


56.5 |

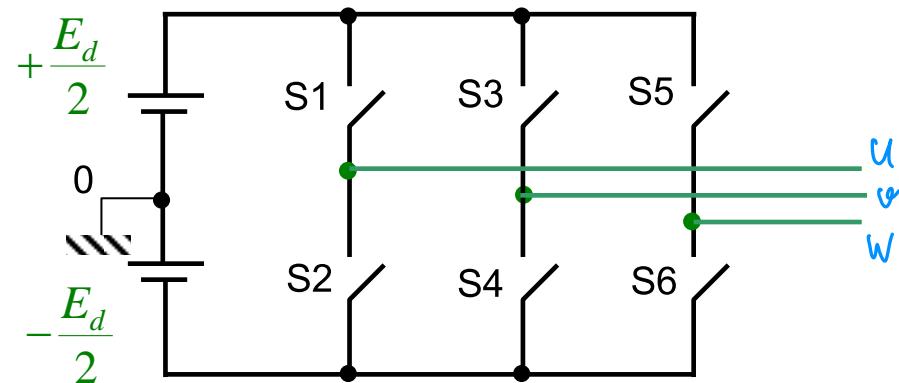- การทำ PWM ในมุมมอง “Space Vector” → ให้ค่าเฉลี่ย “Space Vector” เท่ากัน
- Voltage (Space) Vector ที่ Inverter สร้างได้



Symbol : "1" → upper switch "ON"

"0" → lower switch "ON"

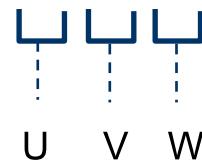

Ex "1 0 0" S1 = ON, S4 = S6 = ON


* States ของ Inverter มีด้วยกันทั้งหมด $= 2^3 = 8$ รูปแบบ

Active Vectors

$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{matrix}$
--	--	--

Zero Vectors

$\{ 1 & 1 & 1 \}$	$\{ 0 & 0 & 0 \}$
-------------------	-------------------

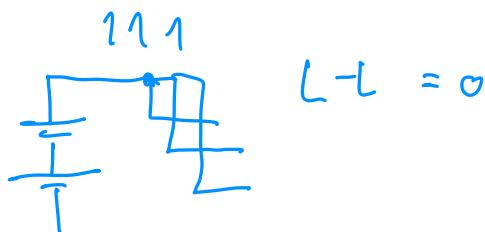


สำหรับกรณี 3ϕ : แรงดัน line-to-line จะมี Harmonics เป็นดังนี้

$$\omega_o : \sqrt{3} \cdot a \cdot \frac{E_d}{2}$$


$$n\omega_s \pm k\omega_o : \sqrt{3} \cdot \frac{4}{n\pi} \cdot \frac{E_d}{2} \cdot J_k \left(\frac{an\pi}{2} \right) ; \begin{array}{ll} n = 1, 3, 5, \dots & k = 0, 2, 4, 8, 10, \dots \\ n = 2, 4, 6, \dots & k = 1, 5, 7, 11, 13, \dots \end{array}$$

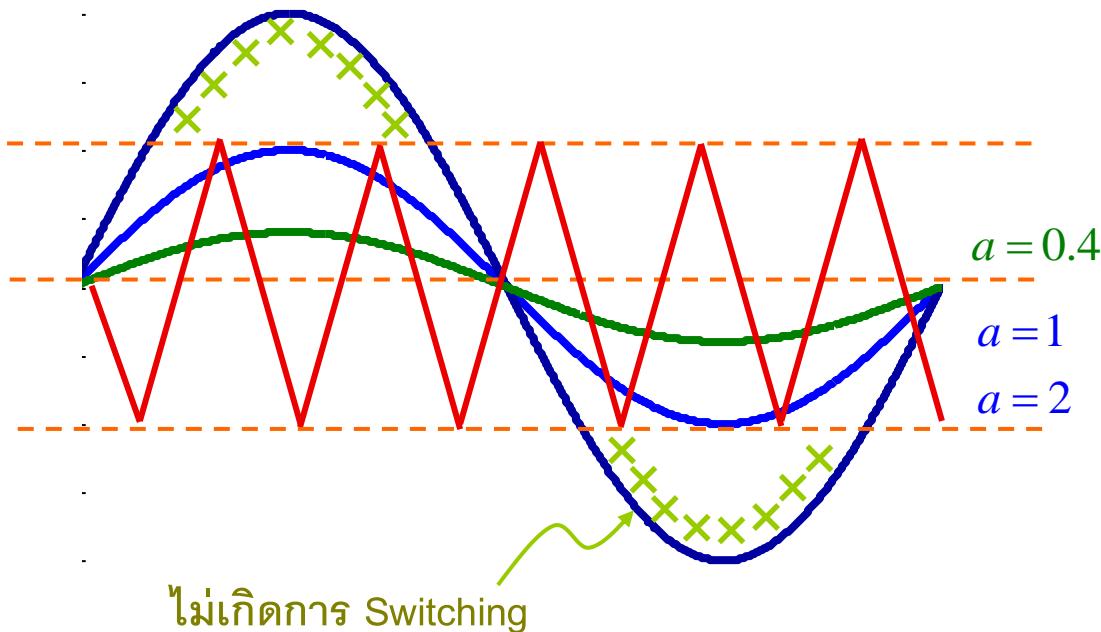โดยทั่วไปเราเรียก “ a ” = Modulation Index ($0 \leq a \leq 1$)



$a > 1$ ก็สามารถทำได้
↓
Overmodulation

Overmodulation

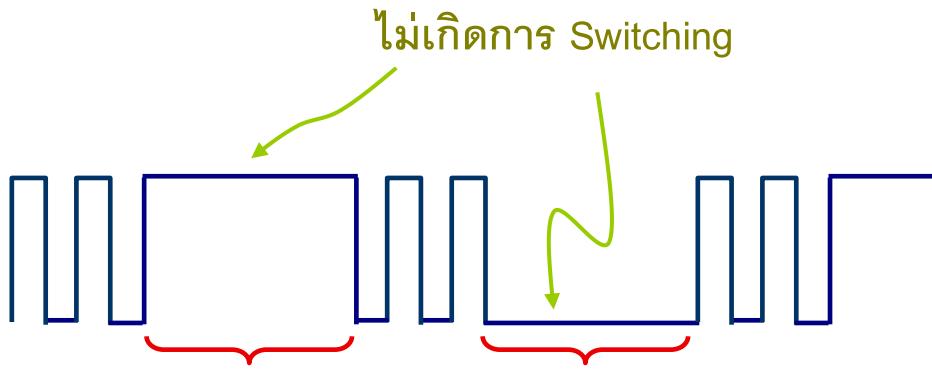


- ✗ Pulse Dropping Phenomena
- ✗ เกิด Harmonics อันดับตា
- ✓ ให้แรงดันเฉลี่ยสูงขึ้น
 - $a = \infty$ จะกลายเป็น Six-Step Inverter

$$\text{"100"} : v_{uo} = \frac{E_d}{2}, \quad v_{vo} = -\frac{E_d}{2}, \quad v_{wo} = -\frac{E_d}{2}$$

Power - Variant



គិតបែន Space Vector

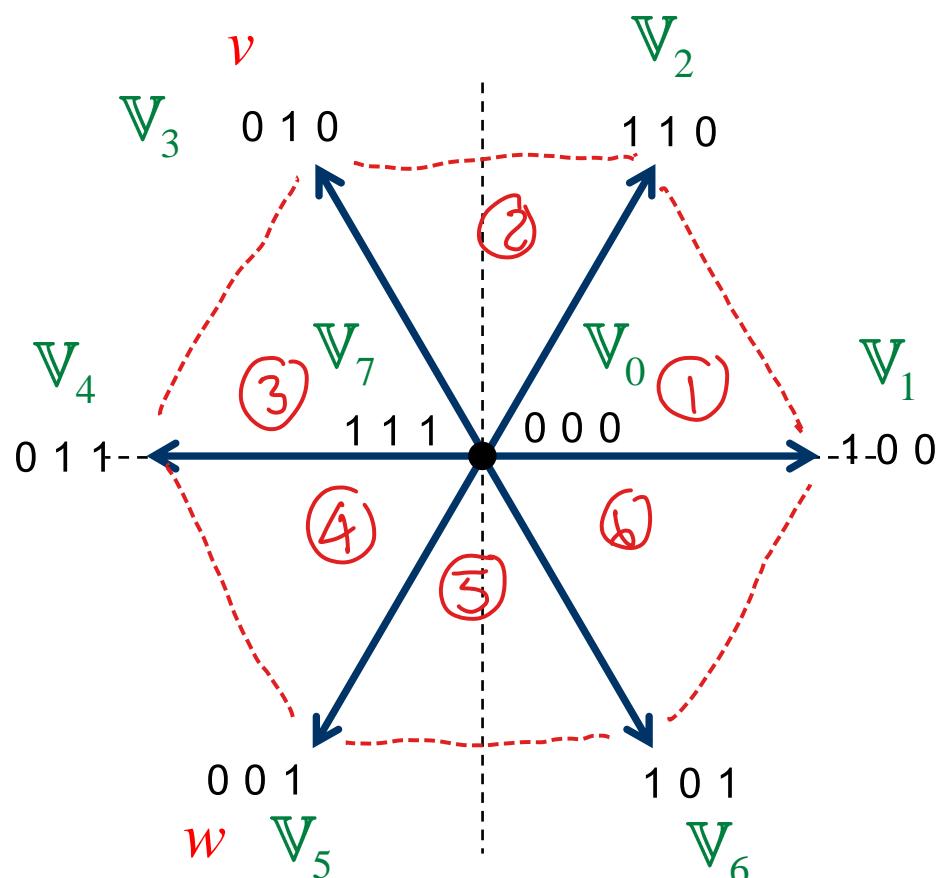

$$\text{"000"} : \mathbb{V}_0 = 0; \quad \text{"111"} : \mathbb{V}_7 = 0$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}_1 &= \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{E_d}{2} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{E_d}{2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot E_d \end{aligned}$$

$\times \sqrt{\frac{2}{3}}$
for power invariant

$$\begin{aligned} \text{"110"} : & \begin{cases} v_{uo} = E_d/2 \\ v_{vo} = E_d/2 \\ v_{wo} = -E_d/2 \end{cases} \\ \therefore \mathbb{V}_2 &= \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \cdot E_d \end{aligned}$$

แนวคิด

(1) ต้องการ $\begin{bmatrix} v_{uN} \\ v_{vN} \\ v_{wN} \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{V}^* \text{ (Space Vector)}$

(2) เลือกรูปแบบการใช้ $V_0 \sim V_7$ ภายในcabเวลาการสวิตช์
(Carrier/Switching Period) ให้ $\bar{V} = V^*$

ถ้า $v_{uN} + v_{vN} + v_{wN} = 0$ จะได้ $\bar{v}_{uN} = v_{uN}$; $\bar{v}_{vN} = v_{vN}$; $\bar{v}_{wN} = v_{wN}$

กรณีทั่วไป

(1) เลือก Vector ที่ใช้ในการสวิตช์ โดยดูว่า V^* ตกอยู่ที่ Sector ใด \rightarrow เลือก Vector ที่ประกอบเป็น Sector นั้น (รวม V_0, V_7 ด้วย)

$$\text{Sec. 1} = V_1, V_2, V_0, V_7$$

$$\text{Sec. 2} = V_2, V_3, V_0, V_7$$


$$\text{Sec. 3} = V_3, V_4, V_0, V_7$$



$$\text{Sec. 4} = V_4, V_5, V_0, V_7$$

$$\text{Sec. 5} = V_5, V_6, V_0, V_7$$

$$\text{Sec. 6} = V_6, V_1, V_0, V_7$$

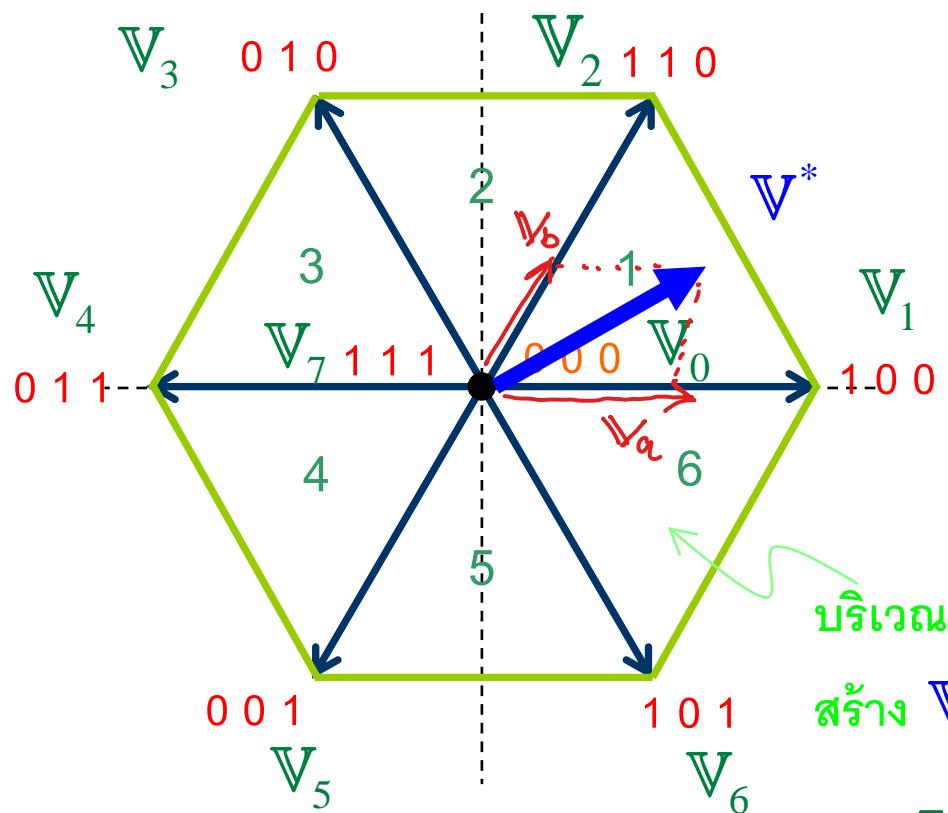


บริเวณที่
สร้าง \mathbb{V}^* ได้


(2) แต่ \mathbb{V}^* เป็นองค์ประกอบในแนว Vector
ที่เลือก $\mathbb{V}^* = \mathbb{V}_a + \mathbb{V}_b$

$$|\mathbb{V}_1| = |\mathbb{V}_2|$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t_a = \frac{|\mathbb{V}_a|}{|\mathbb{V}_1|} \times T \leq T \quad \text{on } \mathbb{V}_a \\ t_b = \frac{|\mathbb{V}_b|}{|\mathbb{V}_2|} \times T \leq T \quad \text{on } \mathbb{V}_b \\ t_{zero} = T - t_a - t_b \geq 0 ; \text{Zero Vectors} \\ t_0 + t_7 = T - t_a - t_b \end{array} \right.$$

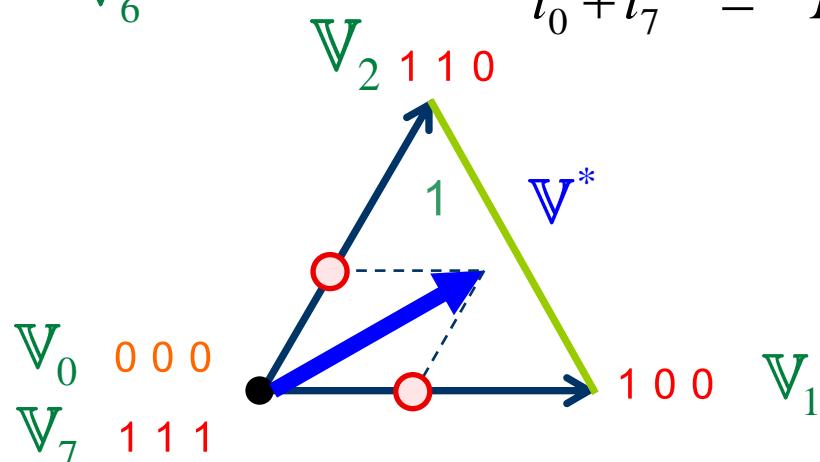

การคำนวณหาค่า t_a, t_b

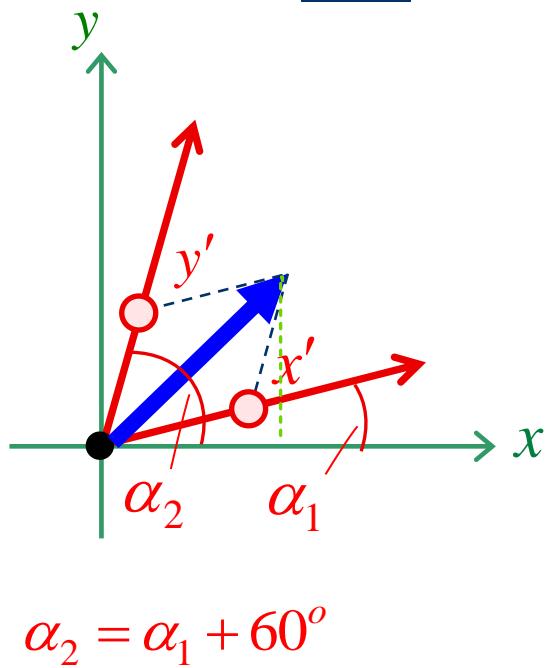

กำหนดให้ $\mathbb{V}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} (x + jy)$


$$x = x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2$$

$$y = x' \sin \alpha_1 + y' \sin \alpha_2$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{1}{\underbrace{\left(\cos \alpha_1 \sin \alpha_2 - \cos \alpha_2 \sin \alpha_1 \right)}_{\sin(\alpha_2 - \alpha_1)}} \cdot \begin{bmatrix} \sin \alpha_2 & -\cos \alpha_2 \\ -\sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \begin{bmatrix} \sin \alpha_2 & -\cos \alpha_2 \\ -\sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad **$$
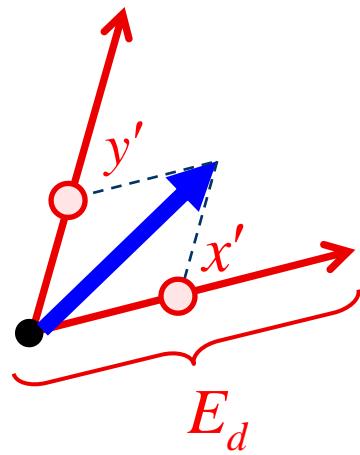
$$\begin{bmatrix} \frac{t_a}{T} \\ \frac{t_b}{T} \end{bmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}E_d} \cdot \begin{bmatrix} \sin \alpha_2 & -\cos \alpha_2 \\ -\sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



กำหนดให้ $\begin{cases} x = A \cos \theta \\ y = A \sin \theta \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} \frac{t_a}{T} \\ \frac{t_b}{T} \end{bmatrix} = \frac{2A}{\sqrt{3}E_d} \cdot \begin{bmatrix} \sin(\alpha_2 - \theta) \\ \sin(\theta - \alpha_1) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2A}{\sqrt{3}E_d} \cdot \begin{bmatrix} \sin\left(\alpha_1 + \frac{\pi}{3} - \theta\right) \\ \sin(\theta - \alpha_1) \end{bmatrix} \quad **$$


$\theta \rightarrow \alpha_1, \alpha_2$

สำหรับ Sector 1



$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \pi/3 \quad ; \quad 0 \leq \theta < \pi/3 \quad [\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2, \mathbb{V}_0, \mathbb{V}_7]$$

$$\begin{bmatrix} \frac{t_a}{T} \\ \frac{t_b}{T} \end{bmatrix} = \frac{2A}{\sqrt{3}E_d} \cdot \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}$$
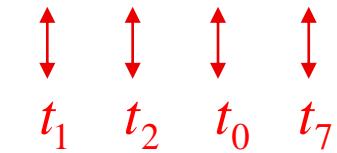
$$\begin{cases} t_1 = t_a ; t_2 = t_b \\ T = t_1 + t_2 + t_o + t_7 \\ t_0 = t_7 \end{cases}$$



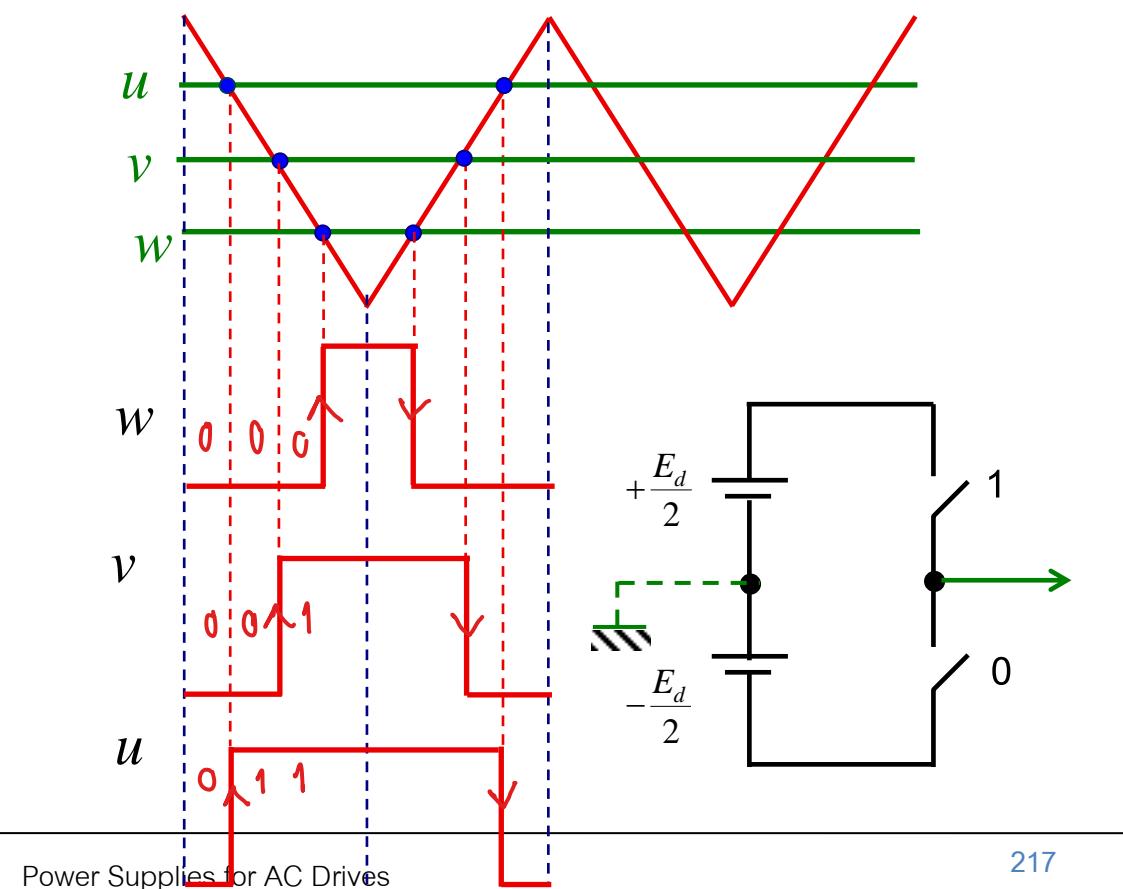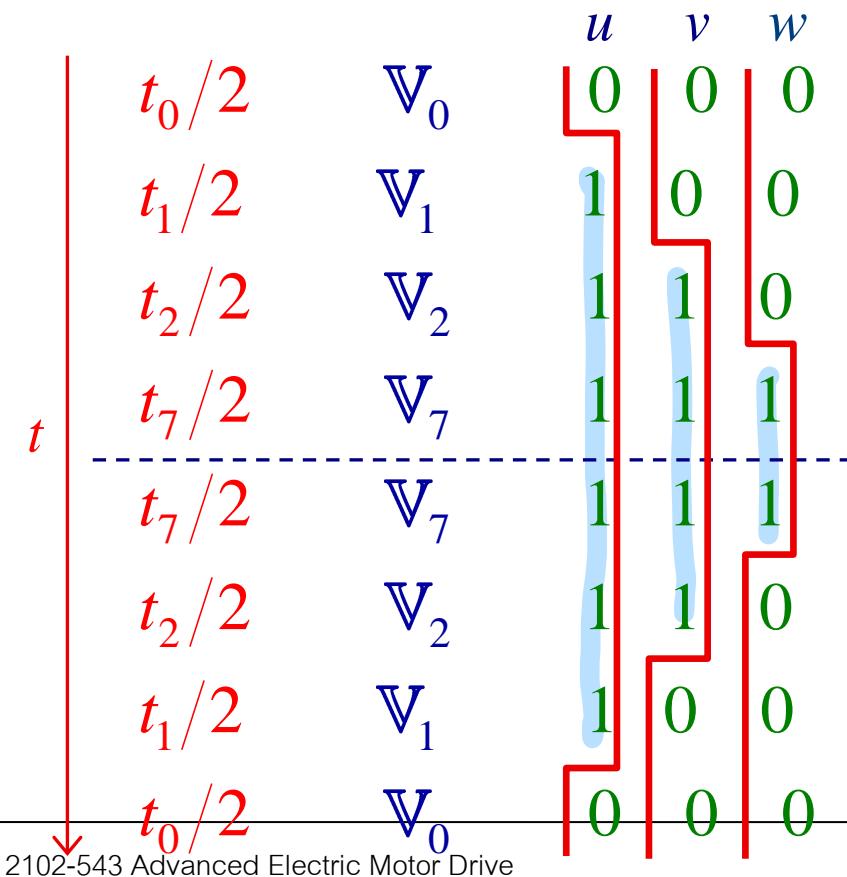การเรียงลำดับ Vector (Double Edge Modulation)




$$\begin{aligned}\bar{v}_{uo} &= \frac{t_1+t_2}{T} \cdot \frac{E_d}{2} = \frac{A}{\sqrt{3}} \left[2 \sin \frac{\pi}{6} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{6} - \theta \right) \right] \\ &= \frac{A}{\sqrt{3}} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{v}_{vo} &= \frac{t_2-t_1}{T} \cdot \frac{E_d}{2} = \frac{A}{\sqrt{3}} \left[2 \cos \frac{\pi}{6} \cdot \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right) \right] \\ &= A \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right) = A \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{v}_{wo} &= -\frac{(t_1+t_2)}{T} \cdot \frac{E_d}{2} = -\frac{A}{\sqrt{3}} \cdot \cos \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= -\bar{v}_{uo}\end{aligned}$$


$$\bar{V}_{uo} = \frac{1}{T} \left(\frac{t_0}{2} \left(\frac{-Ed}{2} \right) + \frac{t_1}{2} \left(\frac{Ed}{2} \right) + \frac{t_2}{2} \left(\frac{Ed}{2} \right) + \frac{t_3}{2} \left(\frac{Ed}{2} \right) \right. \\ \left. + \frac{t_0}{2} \left(\frac{Ed}{2} \right) + \frac{t_2}{2} \left(\frac{Ed}{2} \right) + \frac{t_1}{2} \left(\frac{Ed}{2} \right) + \frac{t_0}{2} \left(\frac{-Ed}{2} \right) \right)$$

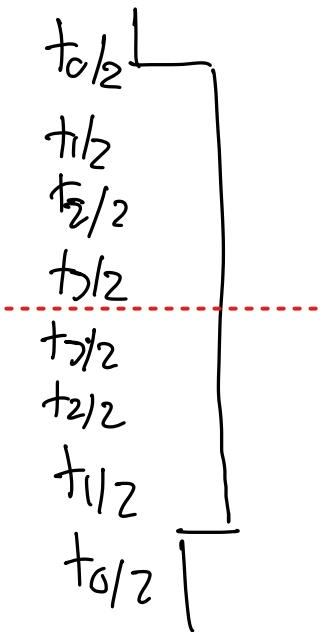

$$t_0 = f_3 \Rightarrow \bar{V}_{uo} = \frac{1}{T} (t_1 + t_2) \frac{Ed}{2}$$

Power Variant $\begin{bmatrix} 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$
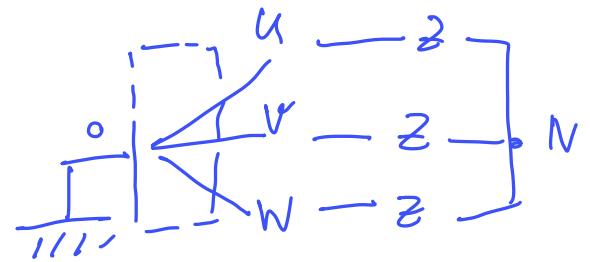
$$\text{จาก } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} v_{un} = \frac{2}{3} A \cos \theta \\ v_{vn} = \frac{2}{3} A \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\ v_{wn} = \frac{2}{3} A \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) \end{cases}$$



$$\bar{v}_{No} = \frac{1}{3} (\bar{v}_{uo} + \bar{v}_{vo} + \bar{v}_{wo})$$

Zero Sequence Voltage

$$\bar{v}_{No} = \frac{1}{3} \bar{v}_{vo} = \frac{A}{3} \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} v_{vN}$$

พนิช การทำ Space Vector PWM แบบ Double Edge Modulation



= การบวกแรงดัน Zero Sequence Voltage $\frac{1}{2} v_{vN}$ เข้าไปในทุกเฟส (ของการทำ PWM โดยใช้ triangular carrier wave)

$$V_{vo} = V_{vn} + V_{no} = V_{vn} + \frac{1}{2} V_{vn}^2 A \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \approx \overline{V}_{vo}$$

สำหรับ Sector 2

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{3}, \alpha_2 = \frac{2\pi}{3} ; \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3} \quad [\mathbb{V}_2, \mathbb{V}_3, \mathbb{V}_0, \mathbb{V}_7]$$
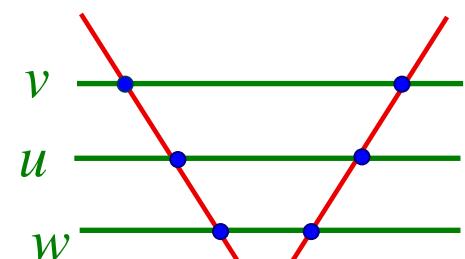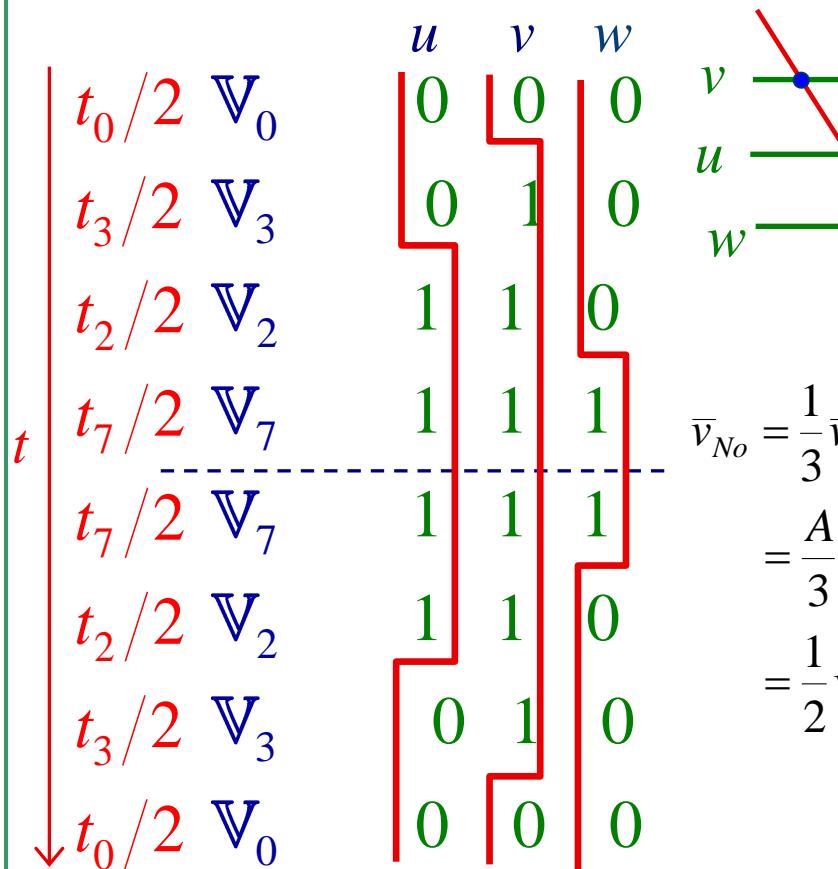
$$\begin{bmatrix} \frac{t_2}{T} \\ \frac{t_3}{T} \end{bmatrix} = \frac{2A}{\sqrt{3}E_d} \cdot \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} \bar{v}_{No} &= \frac{1}{3} \bar{v}_{uo} \\ &= \frac{A}{3} \cos \theta \\ &= \frac{1}{2} v_{uN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{v}_{uo} &= \frac{t_2 - t_3}{T} \cdot \frac{E_d}{2} \\ &= \frac{A}{\sqrt{3}} \left[2 \cos \frac{\pi}{6} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right] = A \cos \theta \\ \bar{v}_{vo} &= \frac{t_2 + t_3}{T} \cdot \frac{E_d}{2} \\ &= \frac{A}{\sqrt{3}} \left[2 \sin \frac{\pi}{6} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right] = \frac{A}{\sqrt{3}} \sin \theta \\ \bar{v}_{wo} &= - \frac{(t_2 + t_3)}{T} \cdot \frac{E_d}{2} \\ &= - \bar{v}_{vo} = - \frac{A}{\sqrt{3}} \sin \theta \end{aligned}$$

สำหรับ Sector 3 $[\mathbb{V}_3, \mathbb{V}_4, \mathbb{V}_0, \mathbb{V}_7]$ Sequence: $\mathbb{V}_0 \rightarrow \mathbb{V}_3 \rightarrow \mathbb{V}_4 \rightarrow \mathbb{V}_7 \rightarrow \mathbb{V}_7 \rightarrow \mathbb{V}_4 \rightarrow \mathbb{V}_3 \rightarrow \mathbb{V}_0$

$$\bar{v}_{uo} = +\frac{A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\bar{v}_{vo} = -\frac{A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = -\bar{v}_{uo}$$

$$\bar{v}_{wo} = A \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\bar{v}_{No} = \frac{A}{3} \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} v_{wN}$$


สำหรับ Sector 4

$$\bar{v}_{uo} = +\frac{A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\bar{v}_{vo} = A \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\bar{v}_{wo} = -\frac{A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \bar{v}_{uo}$$
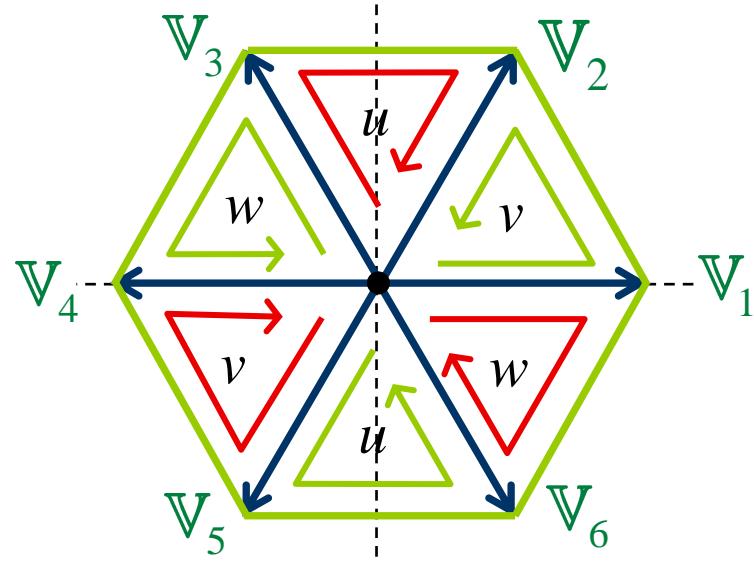
$$\bar{v}_{No} = \frac{A}{3} \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} v_{vN}$$



สำหรับ Sector 5

$$\bar{v}_{uo} = A \cos \theta$$

$$\bar{v}_{vo} = \frac{A}{\sqrt{2}} \sin \theta$$

$$\bar{v}_{wo} = -\frac{A}{\sqrt{3}} \sin \theta = -\bar{v}_{uo}$$

$$\bar{v}_{No} = \frac{A}{3} \cos \theta = \frac{1}{2} v_{uN}$$

สำหรับ Sector 6

$$\bar{v}_{uo} = \frac{A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\bar{v}_{vo} = -\frac{A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = -\bar{v}_{uo}$$


$$\bar{v}_{wo} = A \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\bar{v}_{No} = \frac{A}{3} \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} v_{wN}$$

สรุป

แรงดัน Zero Vector \bar{v}_{No} ที่บวกเข้าไปใน (v_{uN}, v_{vN}, v_{wN}) จะเปลี่ยนไปตามสมการ



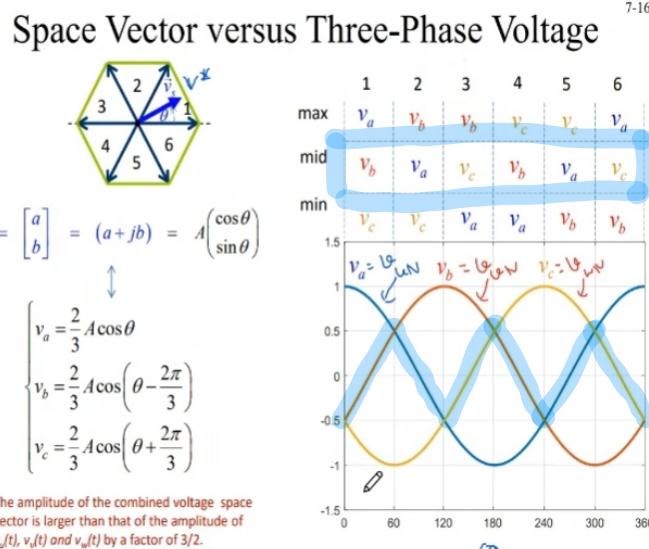
$$\boxed{\bar{v}_{No} = \frac{1}{2} Median(v_{uN}, v_{vN}, v_{wN})}$$



$\bar{v}_{uo} = v_{uN} + \bar{v}_{No}$
$\bar{v}_{vo} = v_{vN} + \bar{v}_{No}$
$\bar{v}_{wo} = v_{wN} + \bar{v}_{No}$



Ex ต้องการสร้าง $\begin{cases} v_{uN} = 100V \\ v_{vN} = -70V \\ v_{wN} = -30V \end{cases}$ $\rightarrow \bar{v}_{No} = \frac{1}{2}(-30) = -15V$
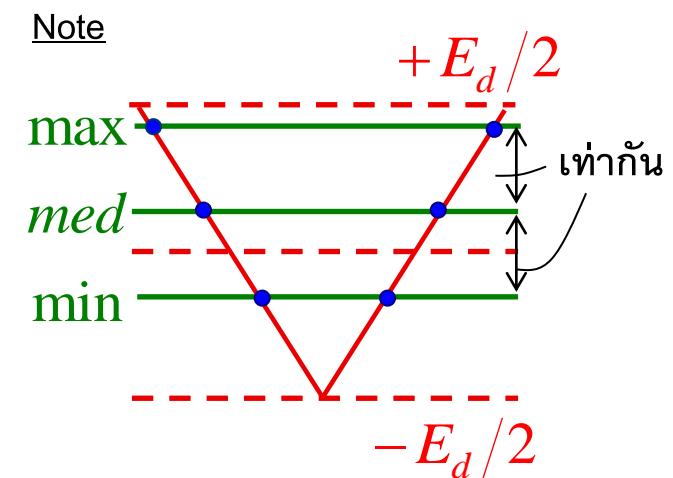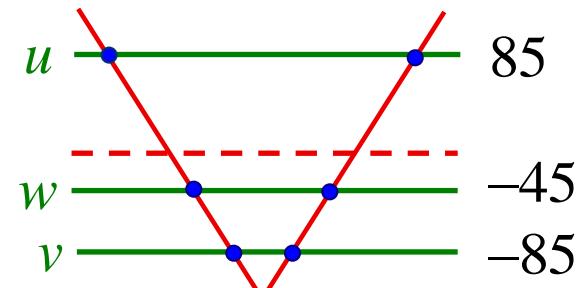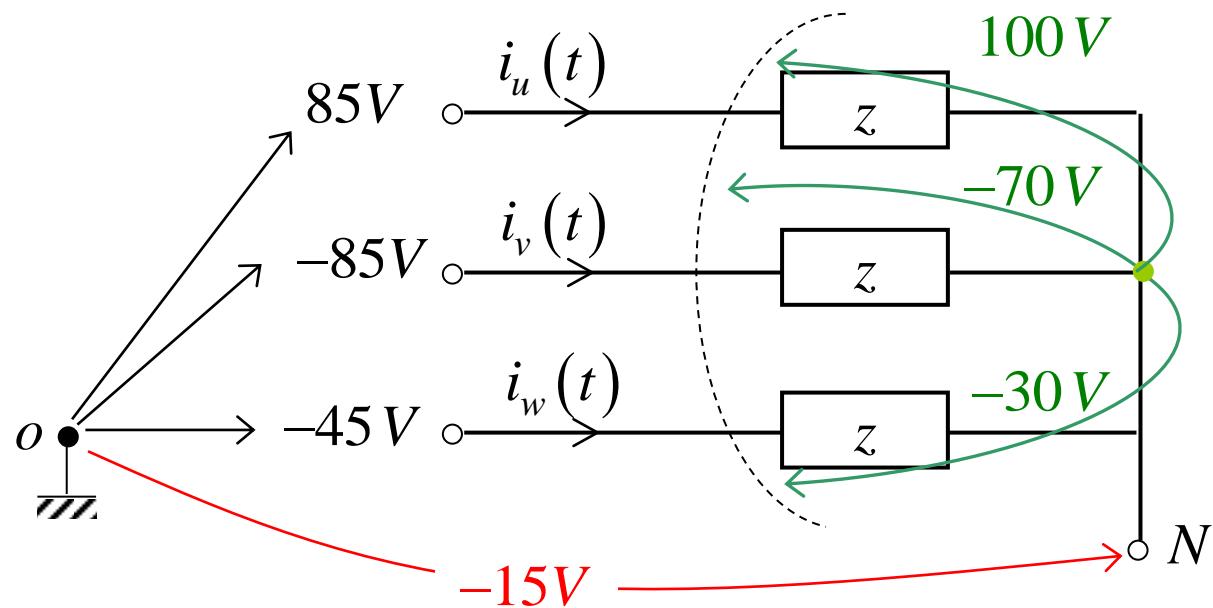
$$\therefore \begin{cases} v_{uo} = 100 + (-15) = 85 \\ v_{vo} = -70 + (-15) = -85 \\ v_{wo} = -30 + (-15) = -45 \end{cases}$$




เปรียบเทียบการทำ Space Vector PWM

], 48

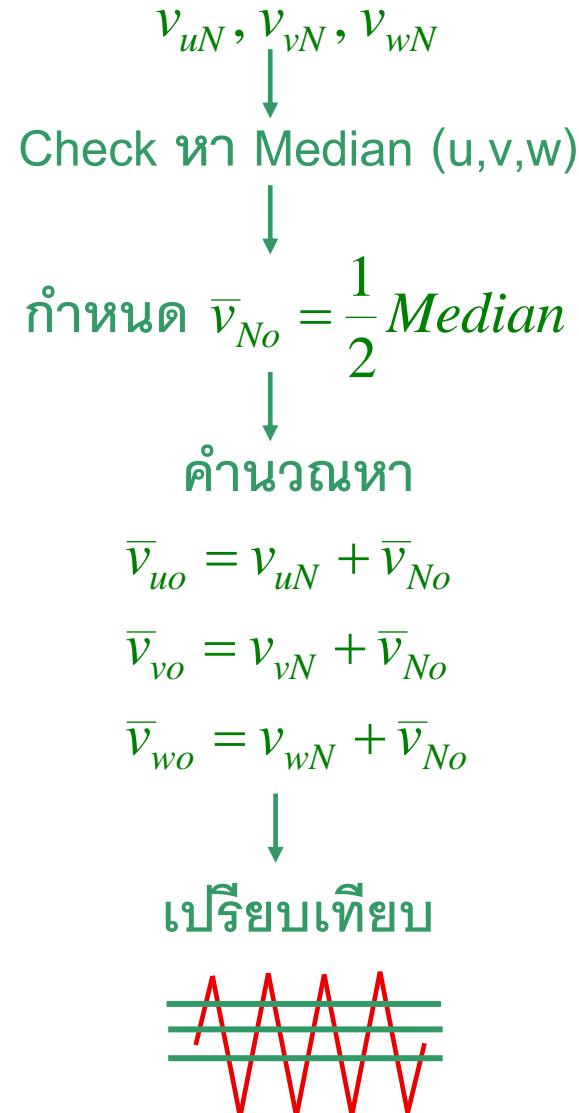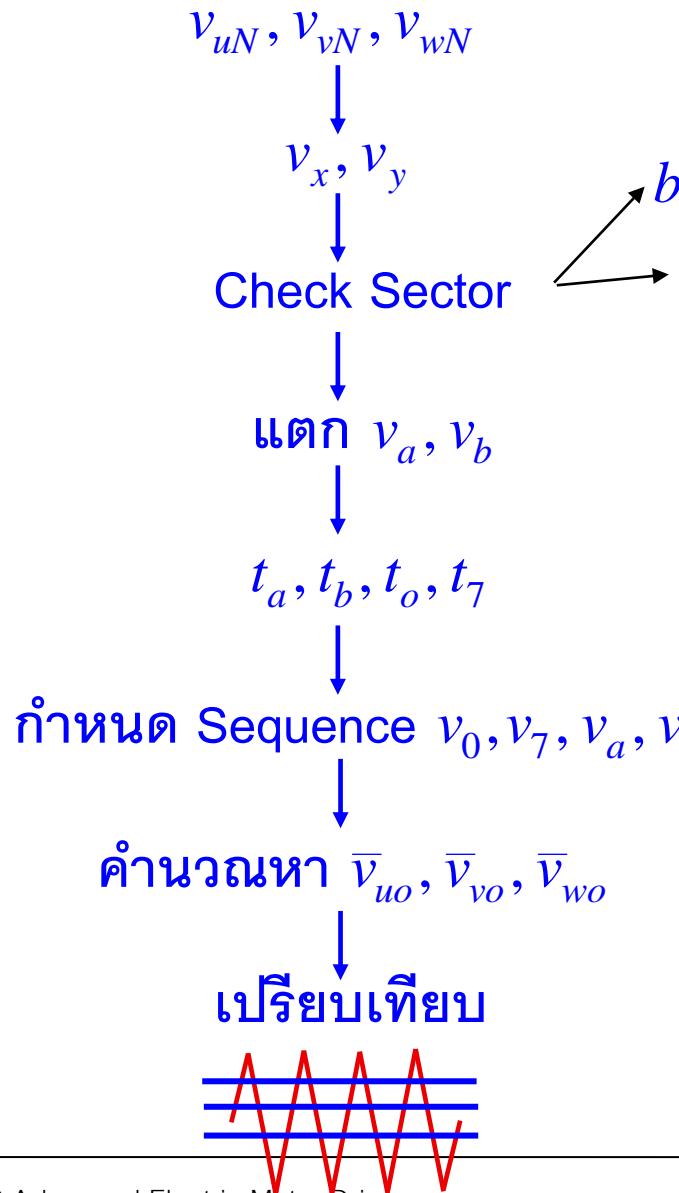

ต้องการสร้าง

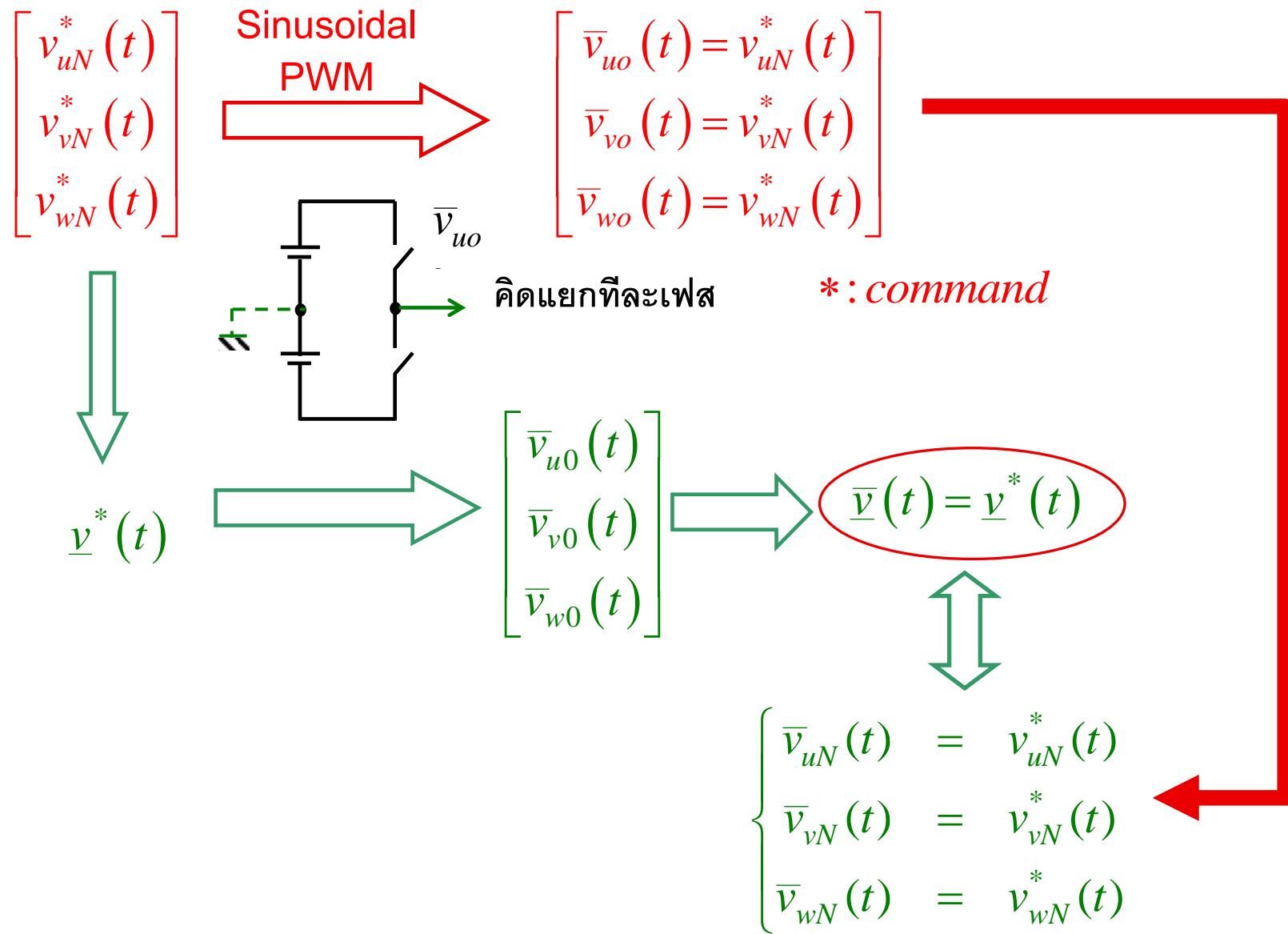



[ex]

$$E_d = 200V, \quad T = 100\mu s \quad [f_{sw} = 10kHz]$$

ต้องการ

$$\begin{cases} v_{uN} &= 100V \\ v_{vN} &= -50V \\ v_{wN} &= -50V \end{cases} \Rightarrow \mathbb{V}^* = \begin{bmatrix} 150 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(\sum = 0)$$

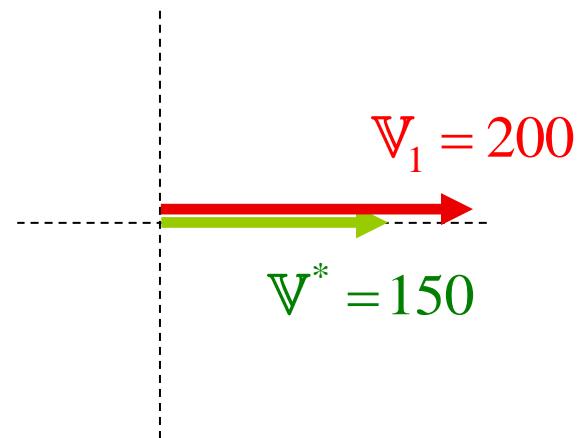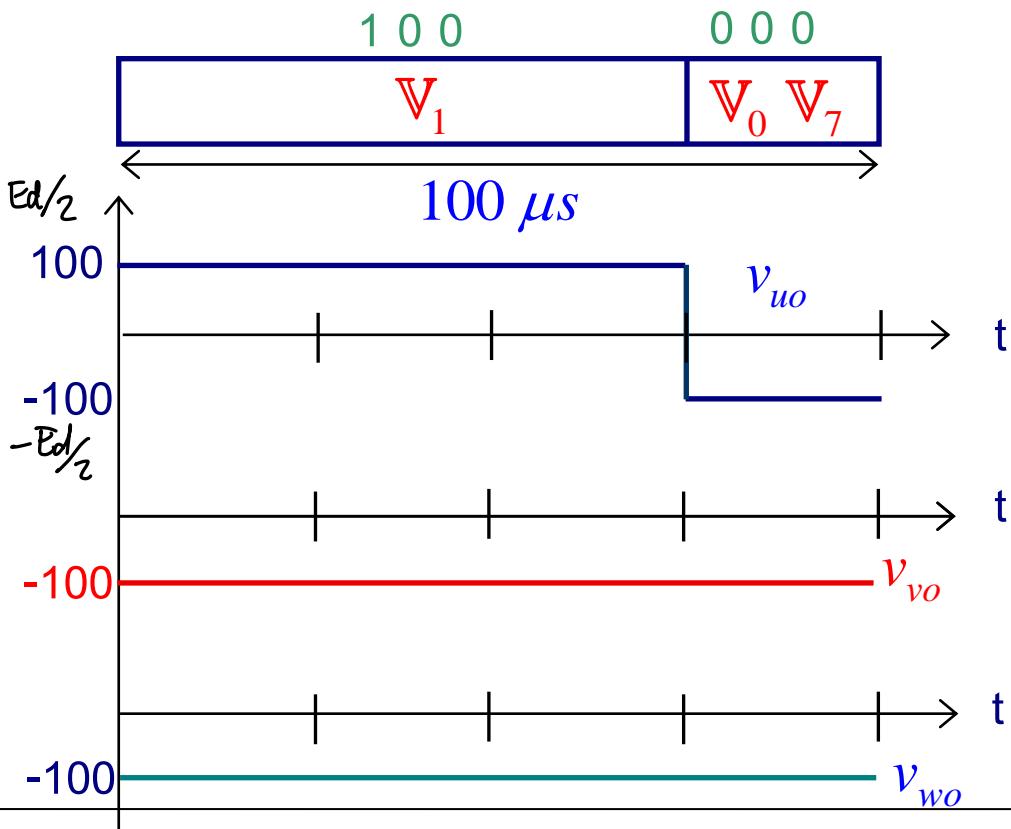

$$\begin{cases} \bar{v}_{uo} &= 50V \\ \bar{v}_{vo} &= -100V \\ \bar{v}_{wo} &= -100V \end{cases}$$

$$\bar{v}_{No} = -50V$$

จุดกลาง ↗ (+)

$$\begin{cases} \bar{v}_{uN} &= 100V \\ \bar{v}_{vN} &= -50V \\ \bar{v}_{wN} &= -50V \end{cases}$$


Note
ไม่เท่ากัน !!

$$\left. \begin{array}{l} V_{UN} = 100 \text{ V} \\ V_{VN} = -50 \text{ V} \\ V_{WN} = -50 \text{ V} \end{array} \right\} \Rightarrow V_{NO} = \frac{1}{2} \operatorname{Med} \{ 100, -50, -50 \} = \frac{1}{2} \{ -50 \} = -25 \text{ V}$$


$$\therefore V_{UO} = 100 - 25 = 75 \text{ V}$$

$$V_{VO} = -50 - 25 = -75 \text{ V}$$

$$V_{WO} = -50 - 25 = -75 \text{ V}$$


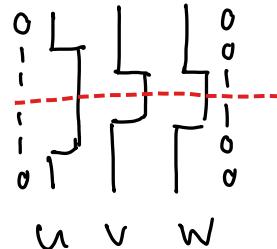


ON AND


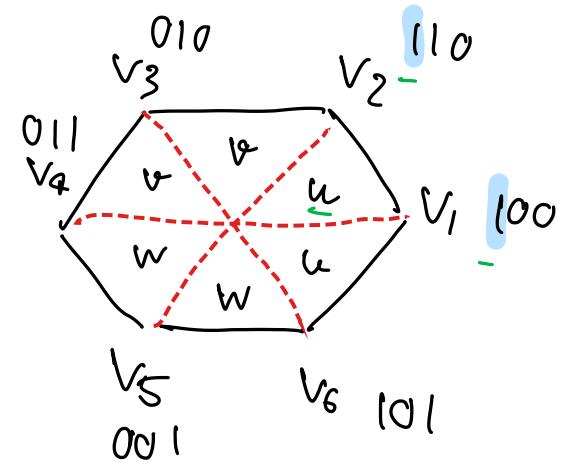


แบบ PWM เดิม



- $v_{uN} = 100$

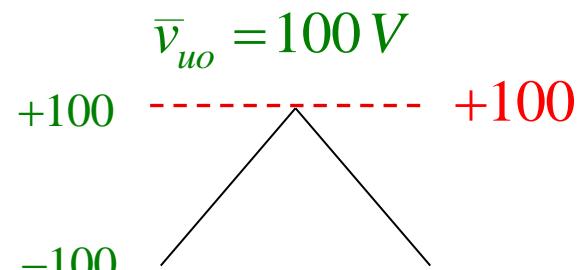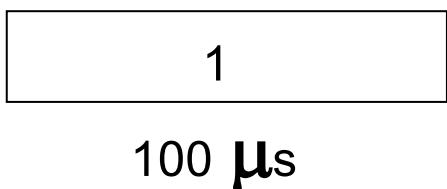


- $v_{vN} = -50$

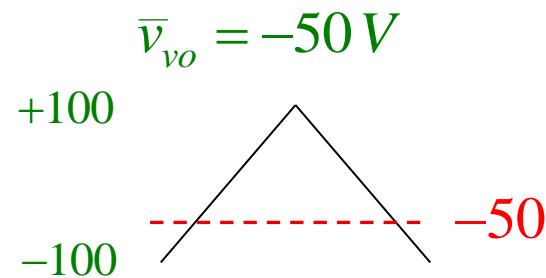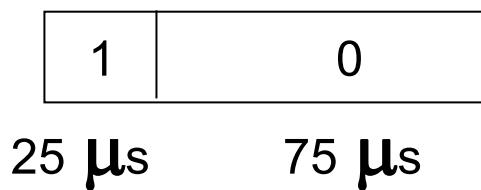

- $v_{wN} = -50$

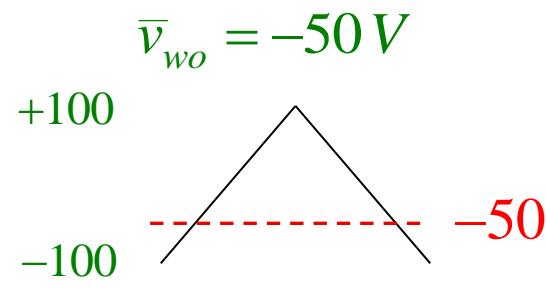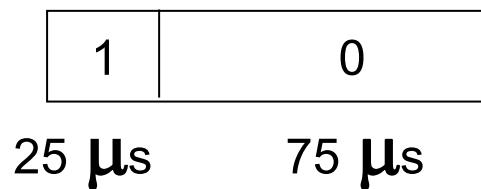


⋮

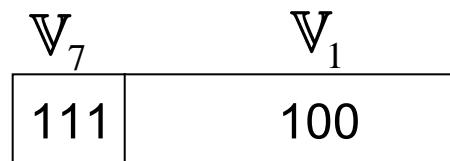

$$\bar{v}_{No} = 0$$


เงื่อนไขแรงดันในแต่ละ Sector

Sector 1

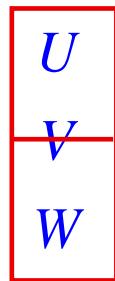


$U > 0$
 $V > 0$ หรือ $V < 0$ ก็ได้ แต่ $W < V < U$
 $W < 0$


Sector 2

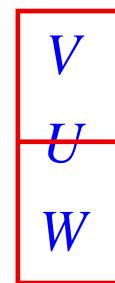



Sector 3

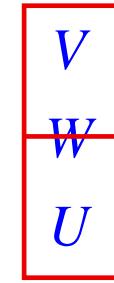


Sector 4

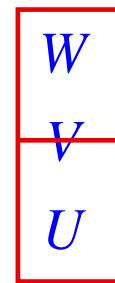

Sector 5

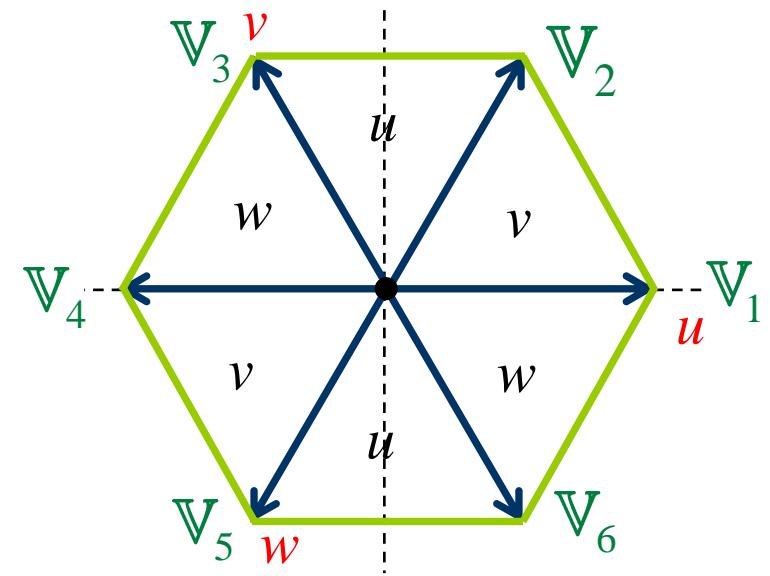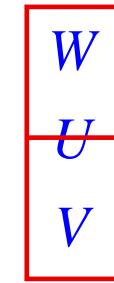

Sector 6

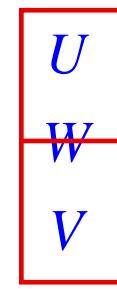

Note: ในกรณีที่

$v_{uN} + v_{vN} + v_{wN} \neq 0$, การทำ space vector PWM จะได้


General Form:

$$\bar{v}_{No} = -\frac{1}{2} [\max(v_{uN}, v_{vN}, v_{wN}) + \min(v_{uN}, v_{vN}, v_{wN})]$$

กรณีที่คำสั่งเป็น Sinusoid

A = varying Amplitude


- Sinusoidal PWM

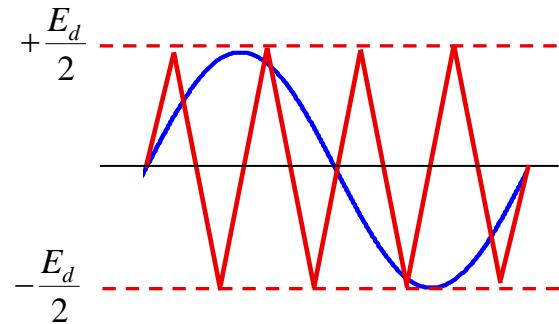

Max. modulation index $a=1$

$$\text{Peak } v_{un} = \boxed{\frac{E_d}{2}}$$

- Space Vector PWM

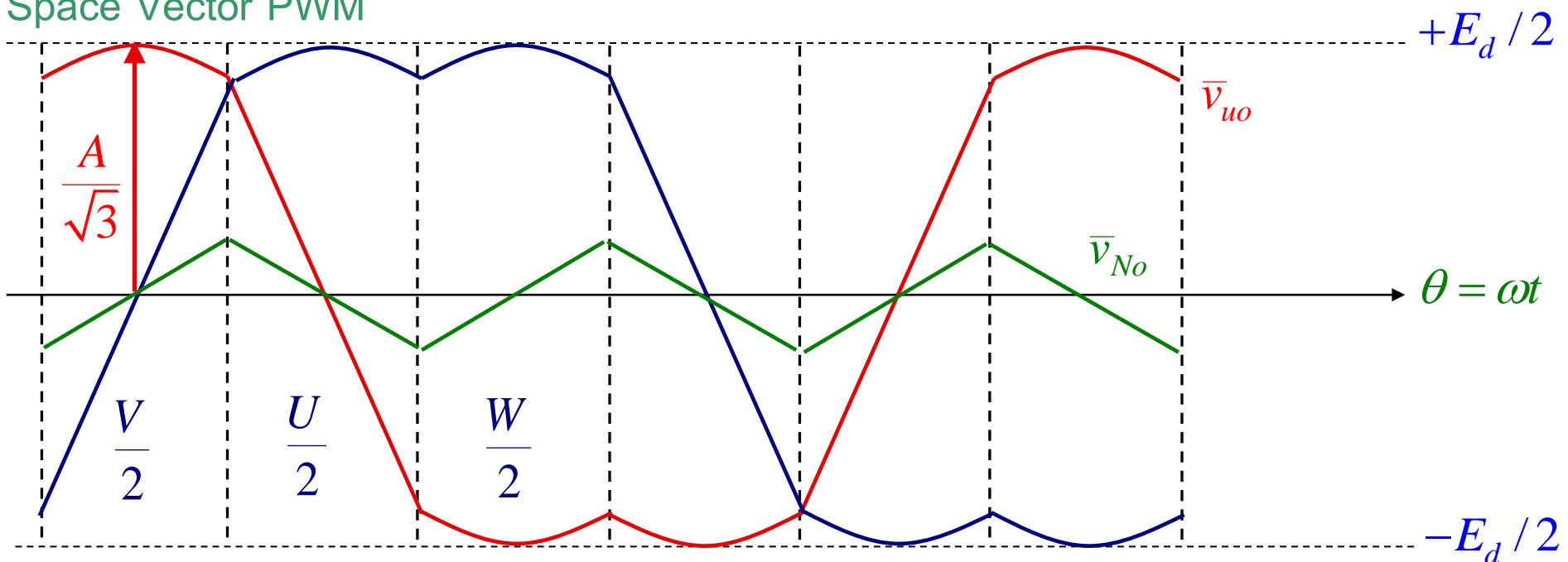

$$v_{uN} = \frac{2}{3} A \cos \theta$$

$$v_{uN} + v_{No} = v_{uo}$$

$$\therefore \max \frac{A}{\sqrt{3}} = \frac{E_d}{2}$$

$$\therefore A = \frac{\sqrt{3}}{2} E_d$$

Peak $v_{uN} = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} E_d = \boxed{\frac{E_d}{\sqrt{3}}}$

Sine mod $\frac{E_d}{2}$

$$\begin{aligned}\bar{v}_{u0} &= \frac{A}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) &; 0 < \theta < \frac{\pi}{3} \\ &= A \cdot \cos \theta &; \frac{\pi}{3} < \theta < \frac{2\pi}{3} \\ &= \frac{A}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) &; \frac{2\pi}{3} < \theta < \pi \\ &= \frac{A}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) &; \pi < \theta < \frac{4\pi}{3} \\ &= A \cdot \cos \theta &; \frac{4\pi}{3} < \theta < \frac{5\pi}{3} \\ &= \frac{A}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) &; \frac{5\pi}{3} < \theta < 2\pi\end{aligned}$$

Phase

NL-L

sin Mod

$$\frac{\underline{E}_d}{z}$$

$$\sqrt{3} \frac{\underline{E}_d}{z} = 0.866 \hat{\underline{E}}_d$$

$\sim 14\%$

space vector
Mod


$$\frac{\underline{E}_d}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3} \left(\frac{\underline{E}_d}{\sqrt{3}} \right) > \hat{\underline{E}}_d$$


2 arms modulation

ใน 1 คาบ carrier wave จะมีเพียง 2 arms
(เฟส) เท่านั้นที่มีการสวิตช์

ใน Sector 1


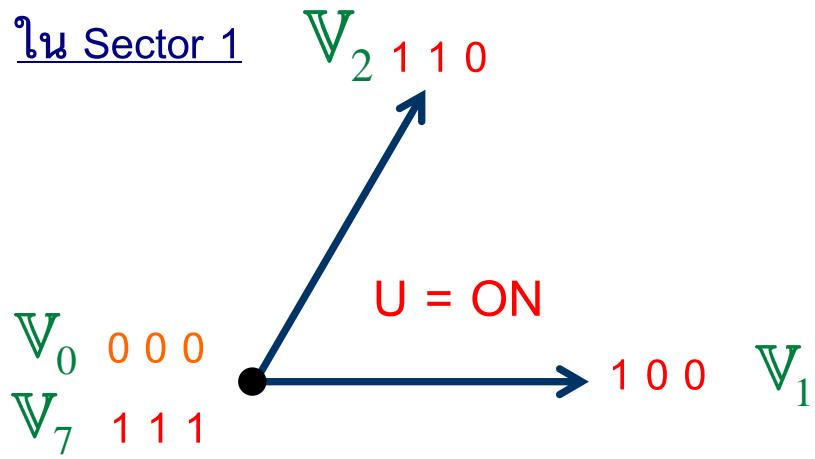

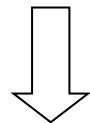
$$\text{เดิม : } V_0 - V_1 - V_2 - V_7 - V_7 - V_2 - V_1 - V_0$$



เลือกใช้เฉพาะ V_7 ไม่ใช้ V_0

$$V_7 - V_2 - V_1 - V_1 - V_2 - V_7$$

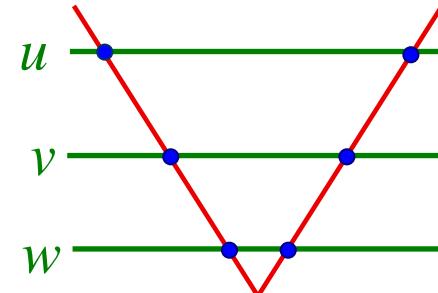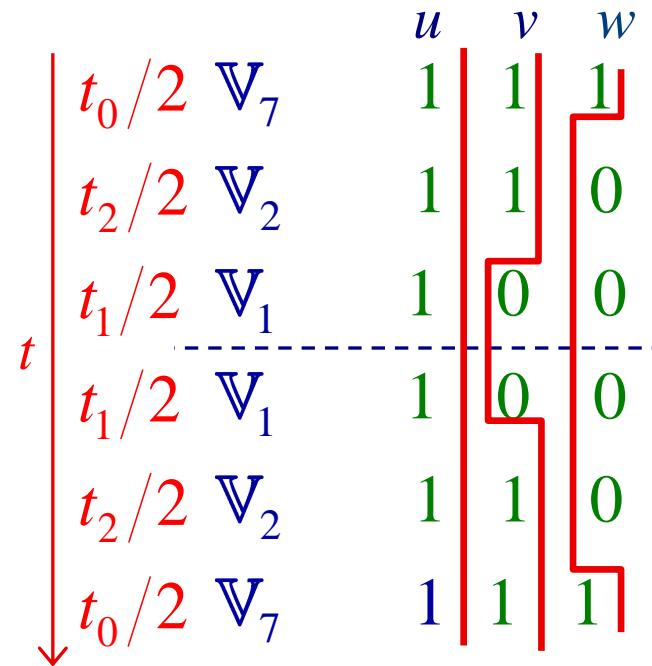

$$\bar{v}_{uo} = +\frac{E_d}{2} + v_{uN} - v_{vN}$$

$$\bar{v}_{vo} = \frac{E_d}{2} - 2 \cdot \frac{t_1}{T} \cdot \frac{E_d}{2}$$

$$= \frac{E_d}{2} - \frac{2A}{\sqrt{3}E_d} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) \cdot E_d$$


$$= \frac{E_d}{2} + \underbrace{\frac{2A}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta - \frac{5\pi}{6}\right)}_{v_{vN} - v_{uN}}$$

$$\bar{v}_{wo} = \frac{E_d}{2} - 2 \cdot \frac{(t_1 + t_2)}{T} \cdot \frac{E_d}{2}$$

$$= \frac{E_d}{2} + \underbrace{\frac{2A}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta + \frac{5\pi}{6}\right)}_{v_{wN} - v_{uN}}$$

$$\bar{v}_{No} = \frac{E_d}{2} - \underbrace{\frac{2}{3} A \cos \theta}_{v_{uN}}$$


คิดในทำนองเดียวกันในทุก Sector

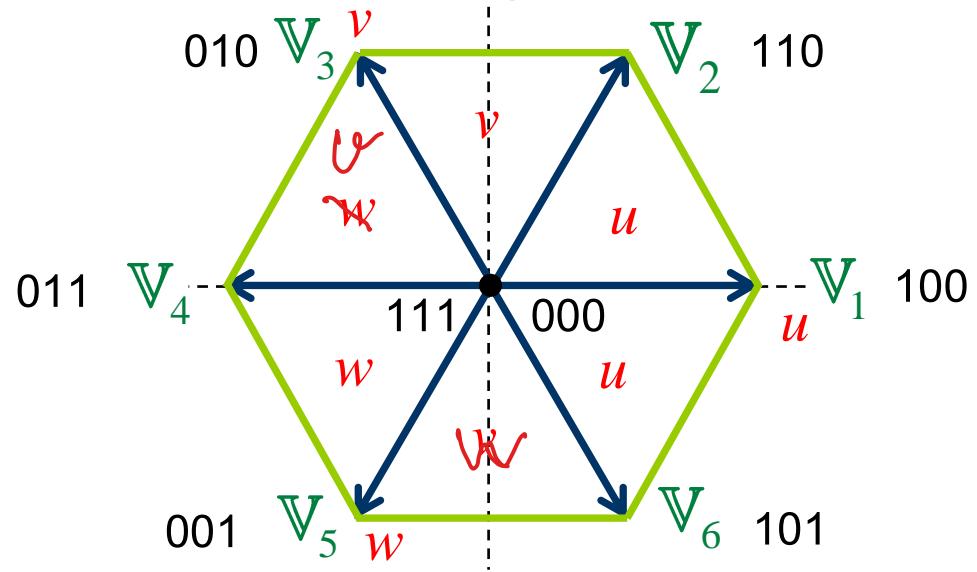

Sector 2

$$\begin{cases} \bar{v}_{uo} = \frac{E_d}{2} + \underbrace{v_{uN} - v_{vN}}_{\frac{2A}{\sqrt{3}} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)} \\ \bar{v}_{vo} = \frac{E_d}{2} \\ \bar{v}_{wo} = \frac{E_d}{2} + v_{wN} - v_{vN} \\ \bar{v}_{No} = \frac{E_d}{2} - v_{vN} \end{cases}$$

"ON" ตลอด


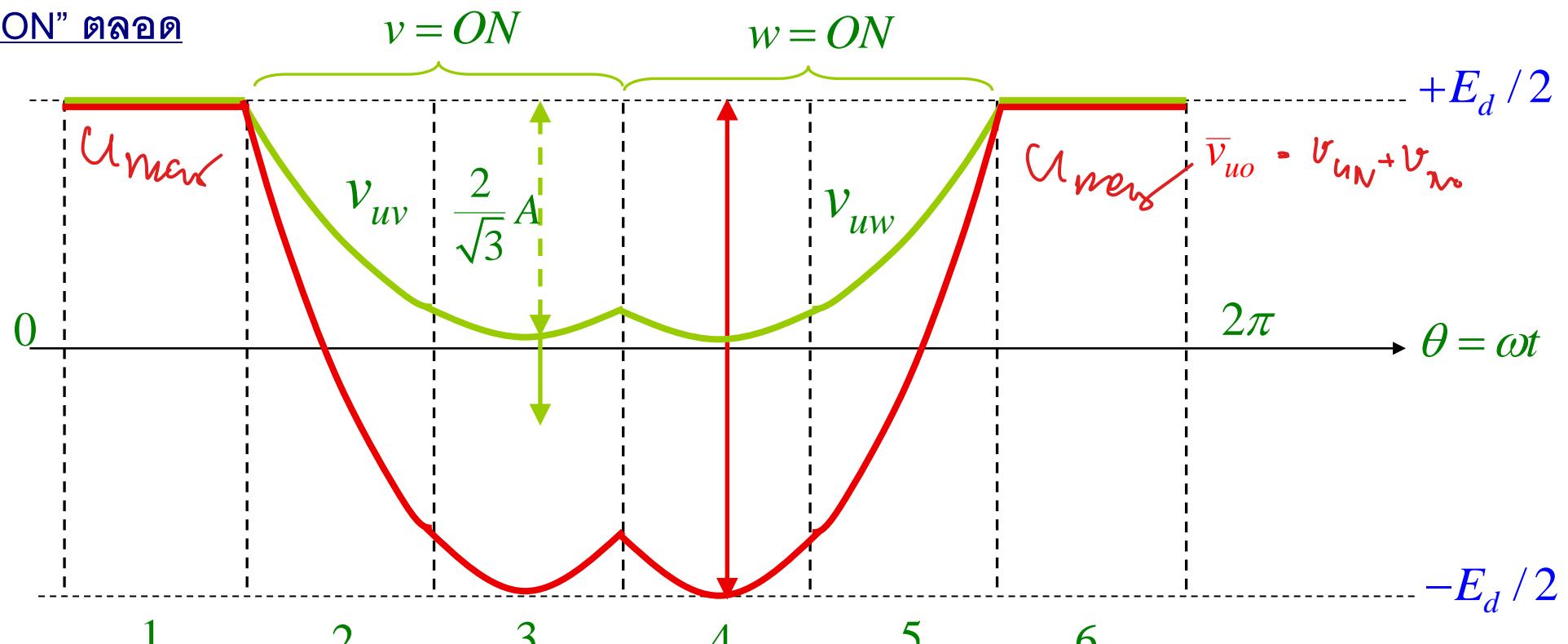


ที่ max. modulation

$$\frac{2A}{\sqrt{3}} = E_d \rightarrow A = \frac{\sqrt{3}}{2} E_d$$

$$\therefore \text{ค่า Peak } v_{uN} = \frac{2}{3} A = \boxed{\frac{E_d}{\sqrt{3}}}$$

Space Vector versus Three-Phase Voltage

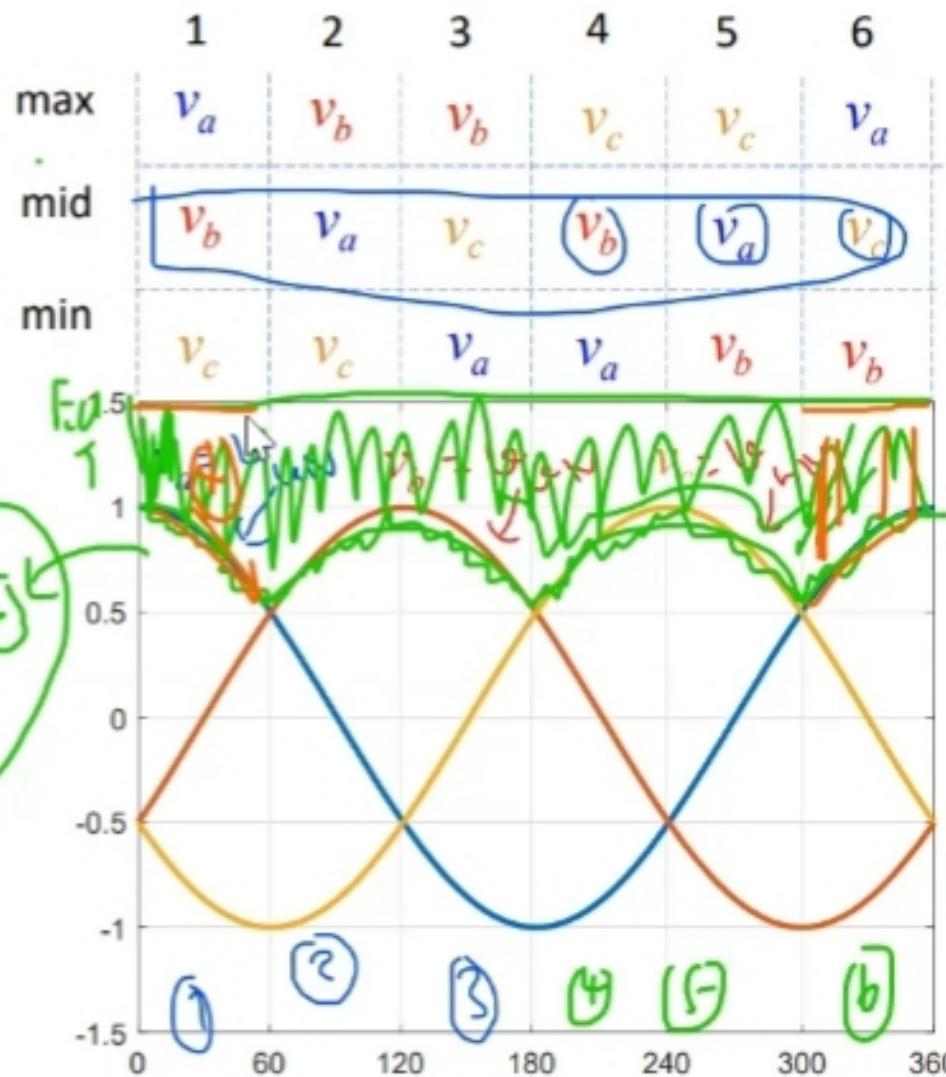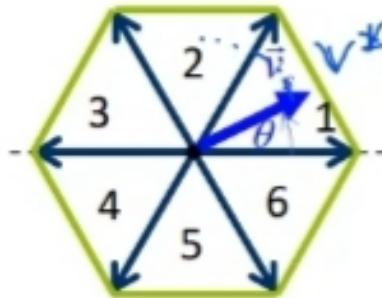


$$\vec{v}_s = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = (a + jb) = A \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_a = \frac{2}{3} A \cos \theta \\ v_b = \frac{2}{3} A \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\ v_c = \frac{2}{3} A \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) \end{array} \right.$$

- The amplitude of the combined voltage space vector is larger than that of the amplitude of


“OFF” តមօដ

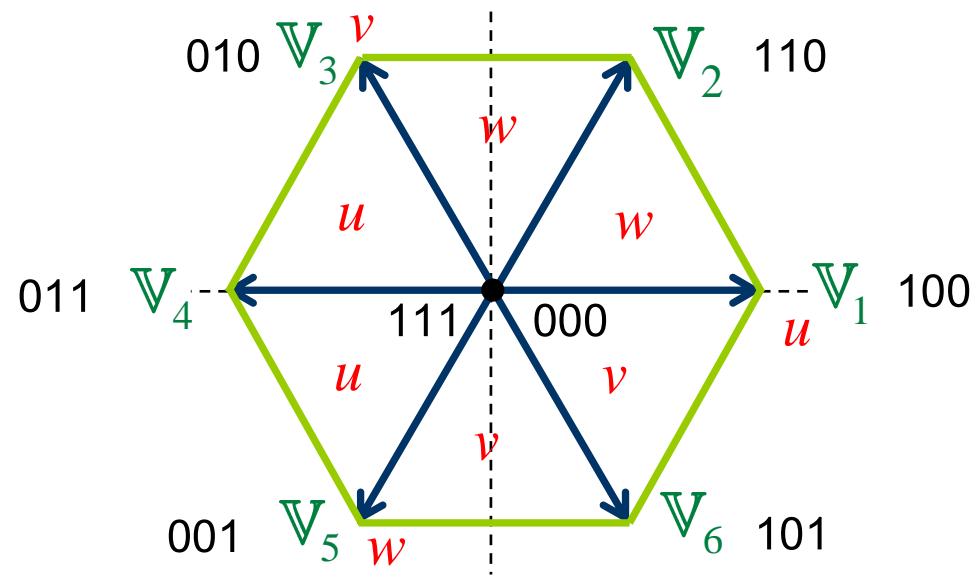


$$V_0 - V_1 - V_2 - V_2 - V_1 - V_0$$

Sector 1
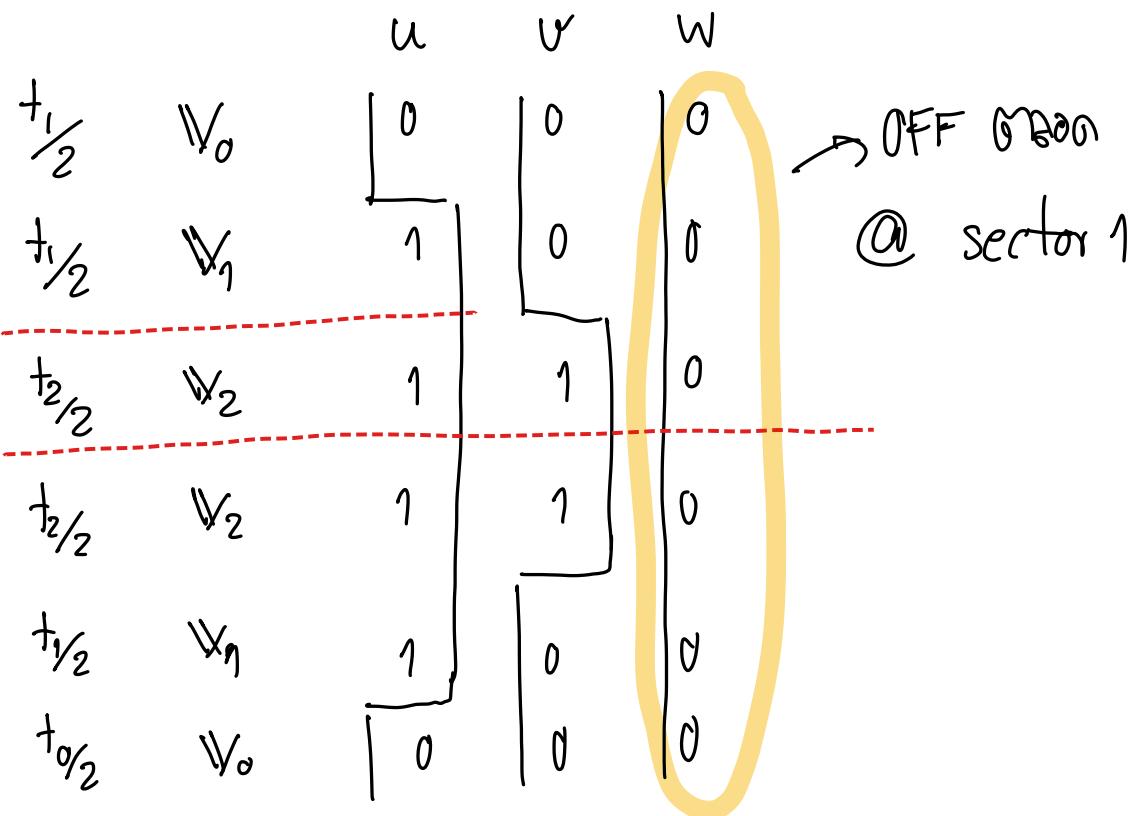
$$\left\{ \begin{array}{lcl} \bar{v}_{uo} & = & -\frac{E_d}{2} + v_{uN} - v_{wN} \\ \bar{v}_{vo} & = & -\frac{E_d}{2} + v_{vN} - v_{wN} \\ \bar{v}_{wo} & = & -\frac{E_d}{2} \\ \bar{v}_{No} & = & -\frac{E_d}{2} - v_{wN} \end{array} \right.$$



OFF @ sector 1

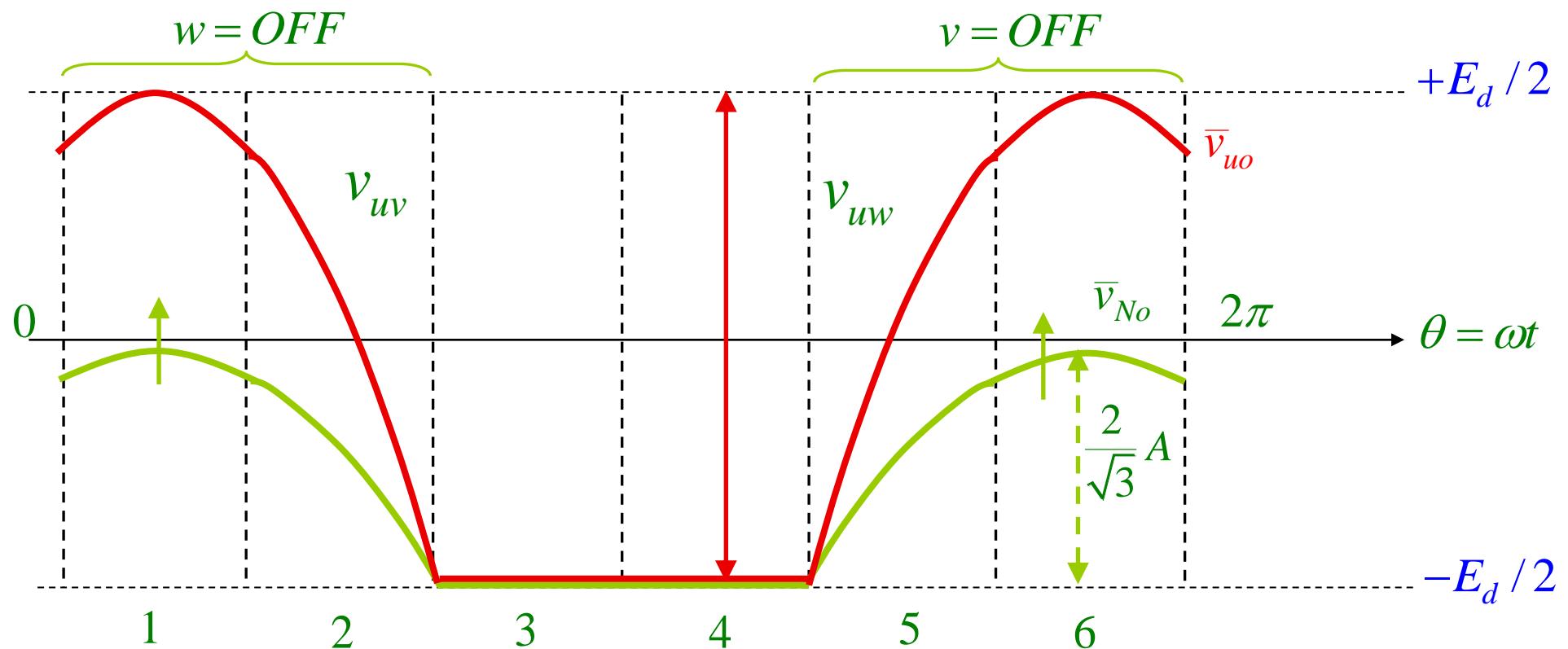

สรุป 2 arms modulation

กรณี “ON” ตลอด


$$\bar{v}_{No} = \frac{E_d}{2} - \max[v_{uN}, v_{vN}, v_{wN}]$$

กรณี “OFF” ตลอด


$$\bar{v}_{No} = -\frac{E_d}{2} - \min[v_{uN}, v_{vN}, v_{wN}]$$

Current-Controlled (Regulated) Inverter (CCI, CRI)



1) Hysteresis Current Control

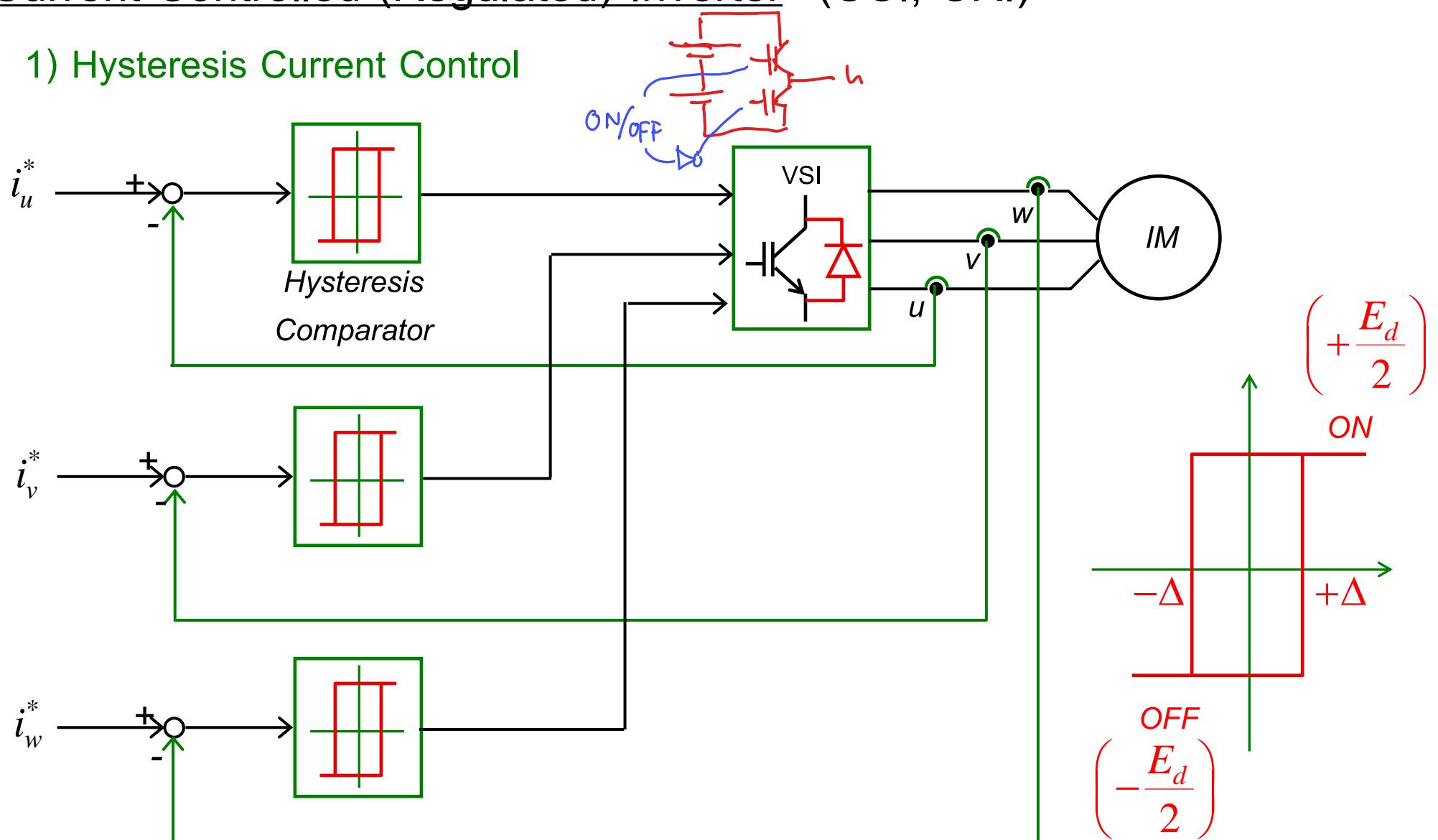


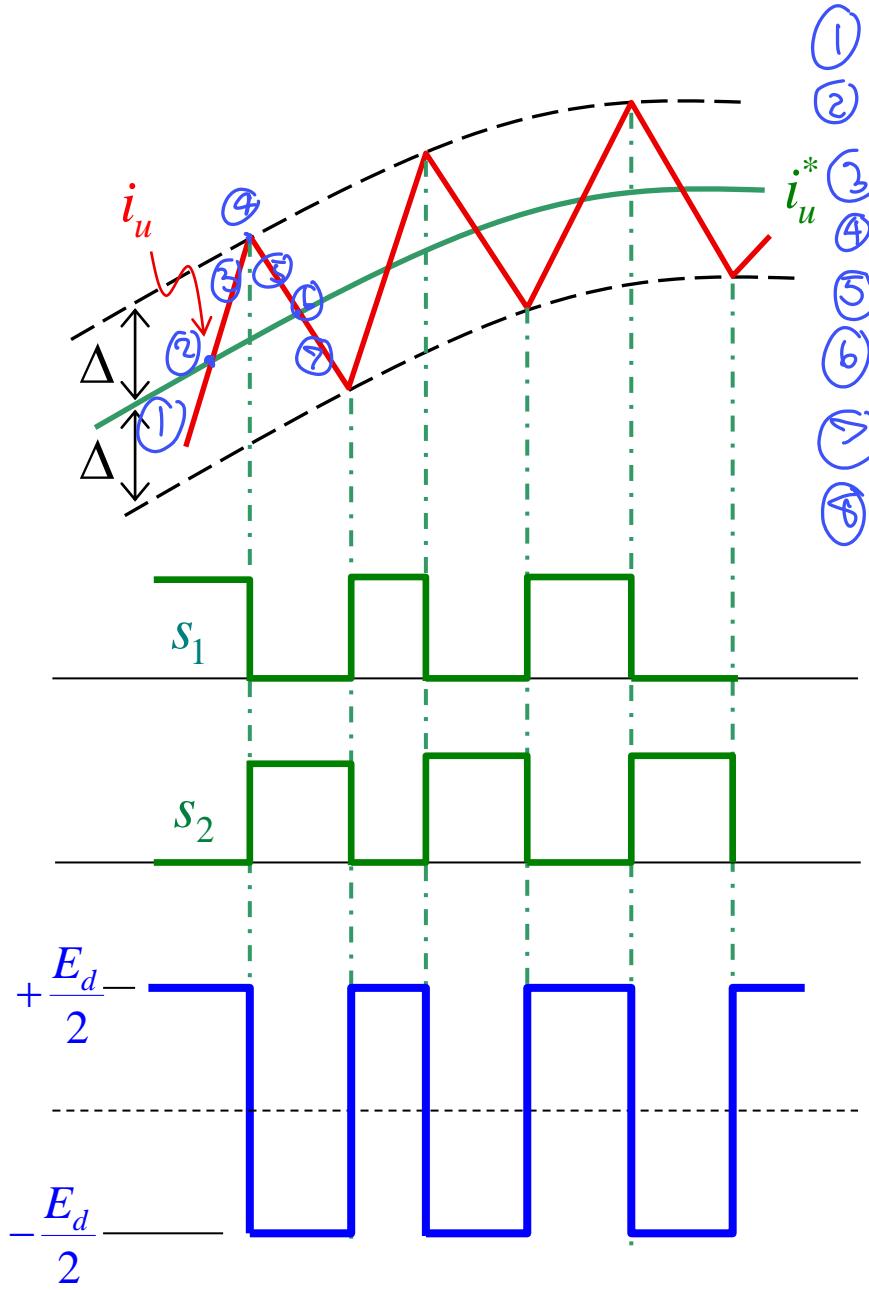- ไม่มีการทำ PWM
- สัญญาณออกของ Hysteresis Comparator เป็น Switching Signal โดยตรง
- ไม่มี Carrier Frequency..... Switching Frequency ไม่คงที่
- เหماะกับ Analog มากกว่า Digital
- Response เร็ว





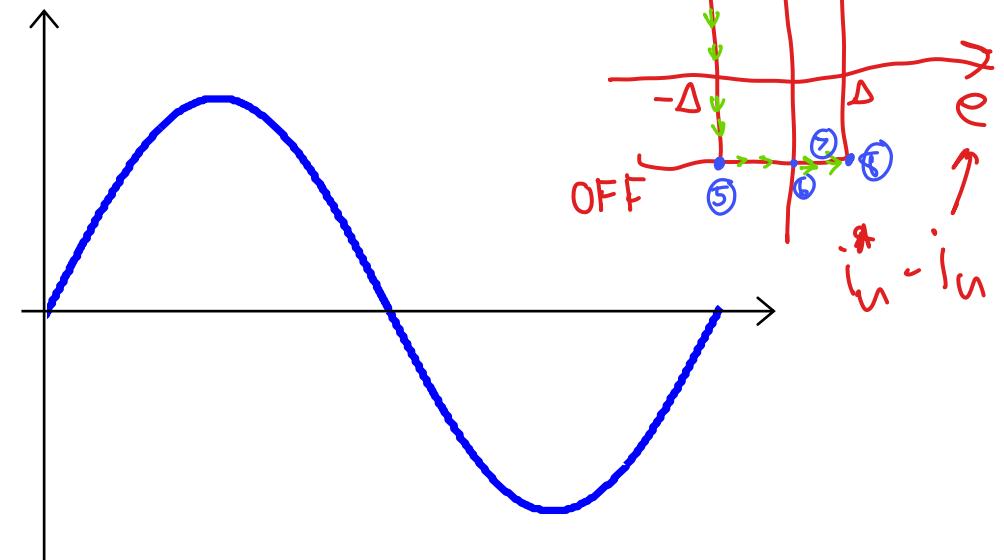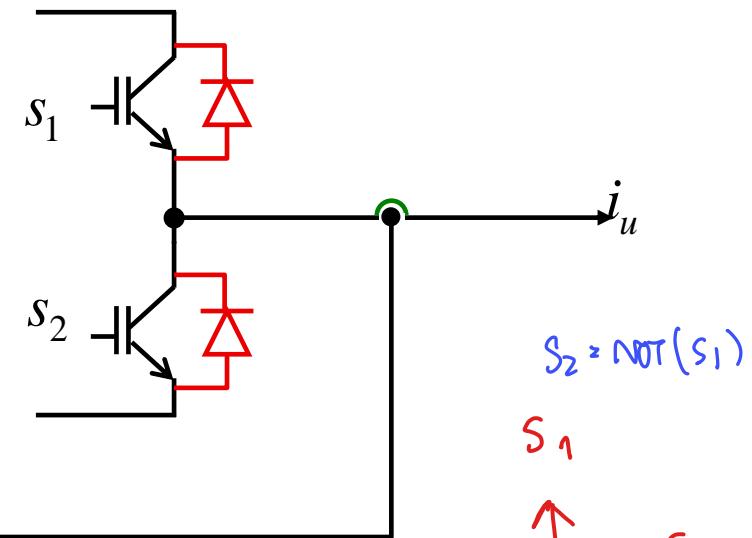- ① $e > 0$: S_1 , ON
- ② $e = 0$: S_1 , ON
- ③ $e < 0$: S_1 , ON
- ④ $e = -\Delta$: $S_1 \rightarrow$ OFF
- ⑤ $e < 0$: S_1 , OFF
- ⑥ $e = 0$: S_1 , OFF
- ⑦ $e > 0$: S_1 , OFF
- ⑧ $e = \Delta$: $S_1 \Rightarrow$ ON



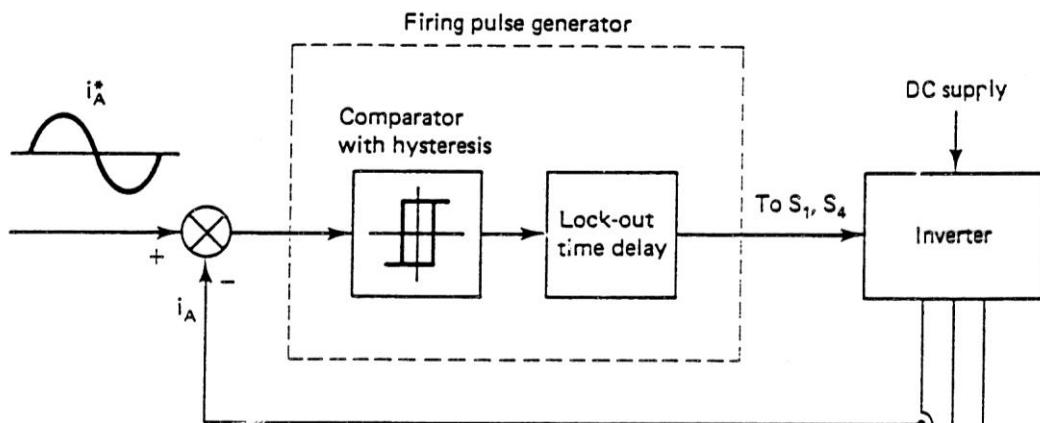

Double error

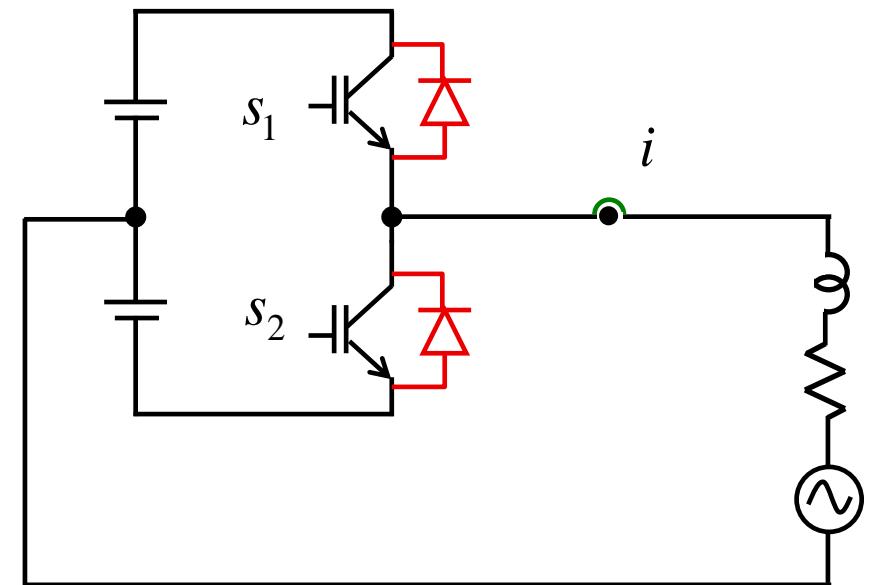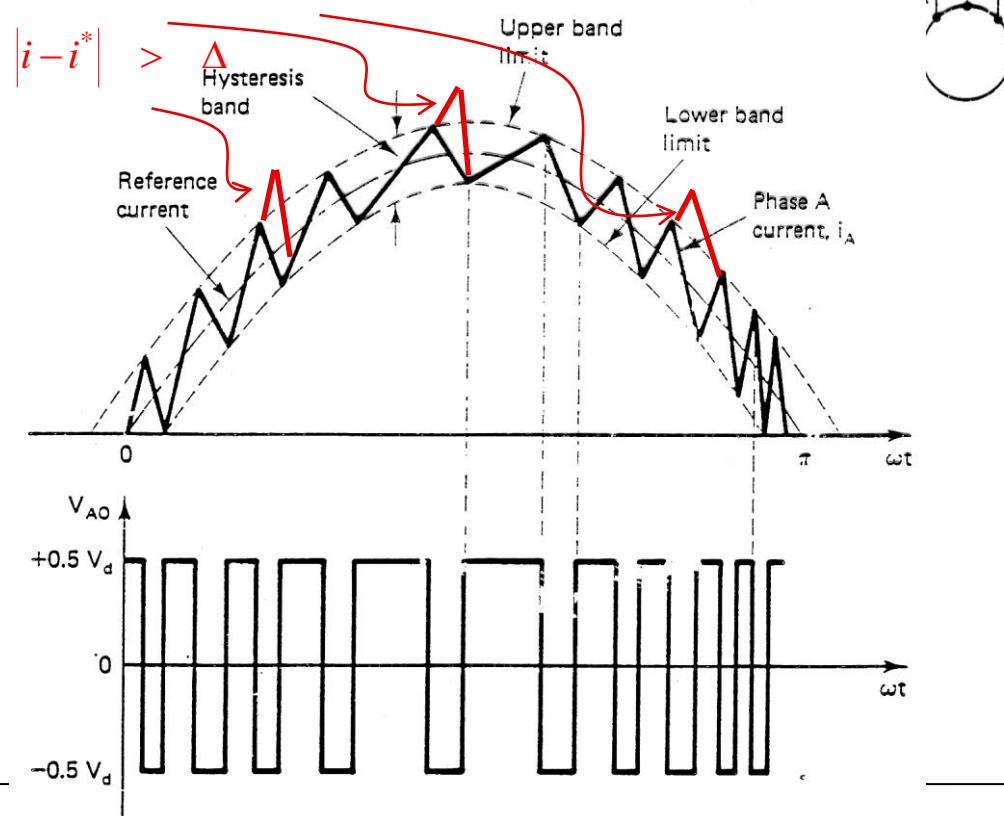

ถ้าเป็น single phase

- Error ของ กระแส

$$|i - i^*| \leq \Delta$$

แต่ในกรณี 3 phase

- $|i - i^*| \leq 2\Delta$

- กรณี 3 φ ถึงแม้ $S_1=ON$ ก็ไม่ได้หมายความว่ากระแสในเฟส บ จะเพิ่ม ... ถ้า S_2


$= S_5 = ON$ ด้วย \rightarrow Zero Vector \rightarrow กระแสควบคุมไม่ได้



เปลี่ยนแปลงตามแรงเคลื่อน
หนี้ยกวนภายในมอเตอร์



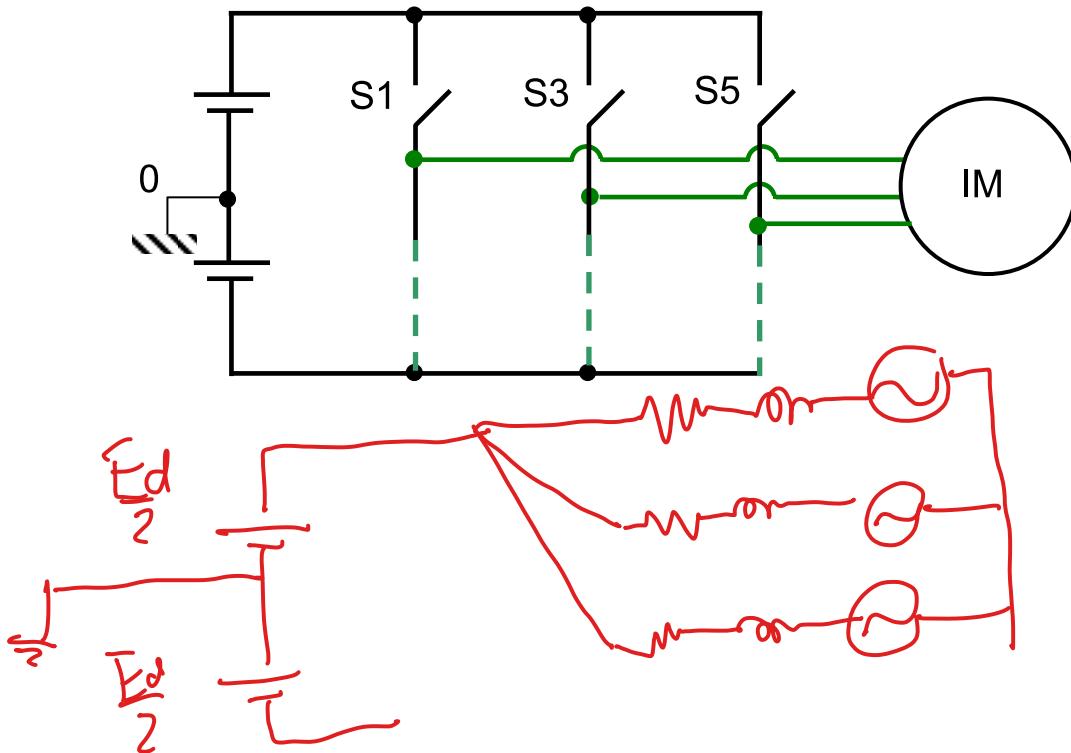
อาจทะลุเกิน Band ของ
Hysteresis Comparator ได้



Ex. Inverter อยู่ในสถานะ “0 1 1” และ i_u ลดลงมาชนขอบ Hysteresis \rightarrow Inverter
เปลี่ยนสถานะเป็น “1 1 1” ที่ $t = t_o$

$$t = t_o \begin{cases} i_u &= 2 - \Delta \\ i_v &= -1 + \Delta/2 \\ i_w &= -1 + \Delta/2 \end{cases}$$
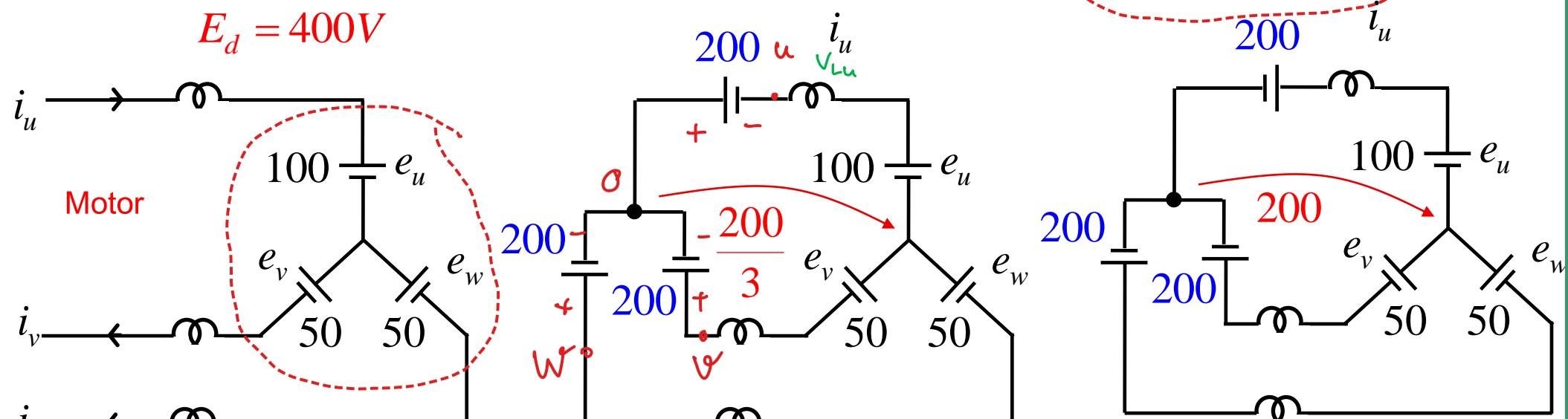
$$\begin{cases} i_u^* &= 2 \\ i_v^* &= -1 \\ i_w^* &= -1 \end{cases}$$



$$V_{NO} = \frac{1}{3} (-200 + 200 + 200) = \underline{\underline{200}}_3$$

“011”

“111”

$$V_{NO} = \frac{1}{3} (200 + 200 + 200) = \underline{\underline{200}}_3$$

$\rightarrow 200$

$$L \frac{di_u}{dt} + e_u + v_{no} - V_{no} = 0$$

$$\frac{d i_u}{dt} = \frac{1}{L} \left(-\frac{800}{3} - 100 \right)$$

$$\frac{d i_v}{dt} = \frac{1}{L} \left(+\frac{400}{3} + 50 \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{d i_w}{dt} = \frac{1}{L} \left(+\frac{400}{3} + 50 \right)$$

 0 ≤ t ≤ t_o

“011”


$$\frac{d i_u}{dt} = -\frac{1}{L} \cdot 100$$

$$\frac{d i_v}{dt} = \frac{1}{L} \cdot 50$$

$$\frac{d i_w}{dt} = \frac{1}{L} \cdot 50$$

 t > t_o

“111”

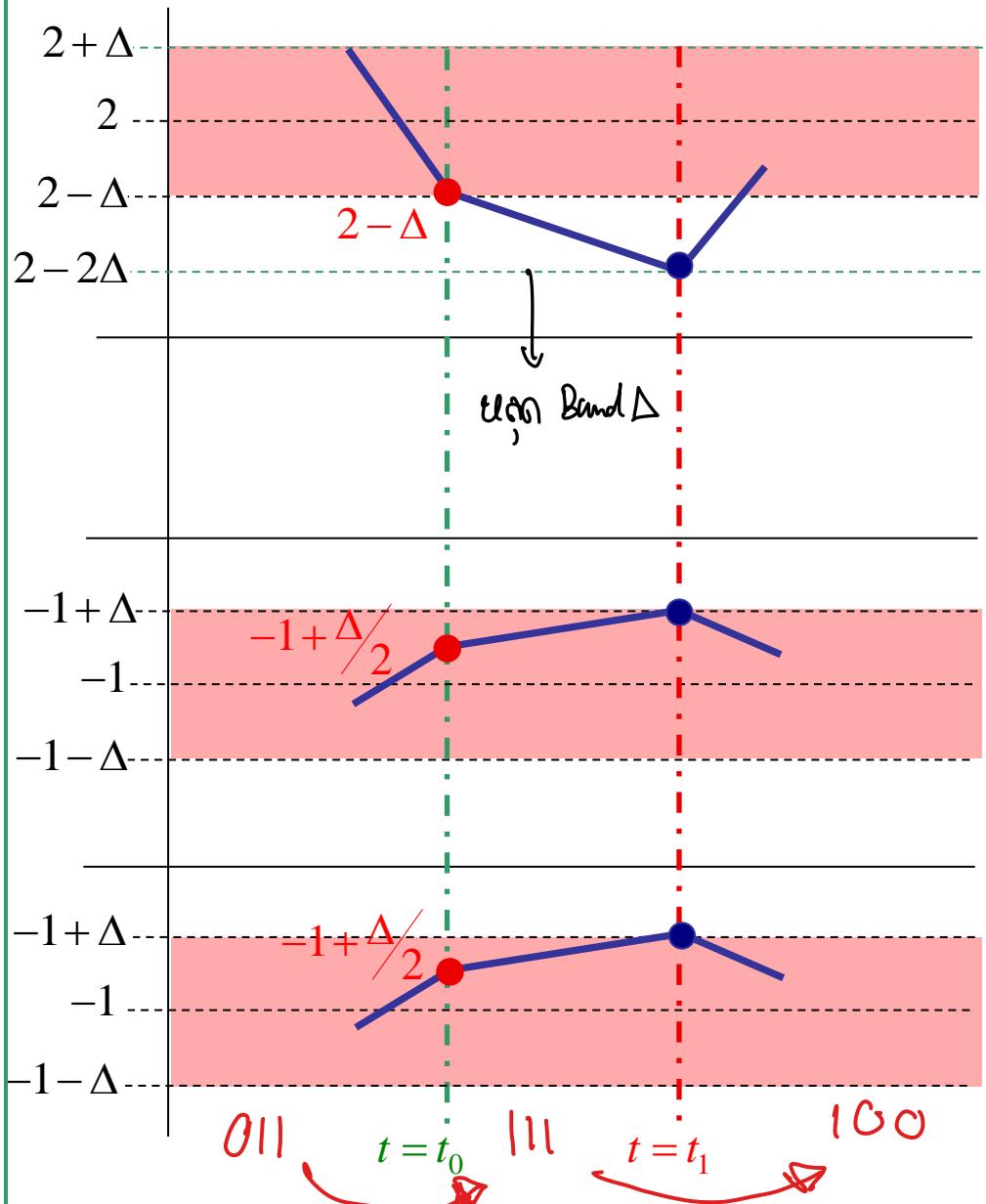

ที่ $t = t_1$ “100”

- i_w, i_v เพิ่มขึ้น $\frac{\Delta}{2}$

$$\left(-1 + \frac{\Delta}{2} \rightarrow -1 + \Delta \right)$$

- i_u ลดลง Δ

$$(+2 - \Delta \rightarrow +2 - 2\Delta)$$

ที่ $t > t_1$

$$\frac{d i_u}{dt} = +\frac{1}{L} \left(\frac{800}{3} - 100 \right) > 0$$

$$\frac{d i_v}{dt} = \frac{1}{L} \left(-\frac{400}{3} + 50 \right) < 0$$

$$\frac{d i_w}{dt} = \frac{1}{L} \left(-\frac{400}{3} + 50 \right) < 0$$

Current Error ใน Space Vector

สมการของ Error :
$$\begin{cases} \Delta i_u = i_u^* - i_u \\ \Delta i_v = i_v^* - i_v \\ \Delta i_w = i_w^* - i_w \end{cases}$$

เงื่อนไข


1. $\Delta i_u + \Delta i_v + \Delta i_w = 0$

2. $|\Delta i_u| < \Delta$


$$|\Delta i_v| < \Delta$$


$$|\Delta i_w| < \Delta$$

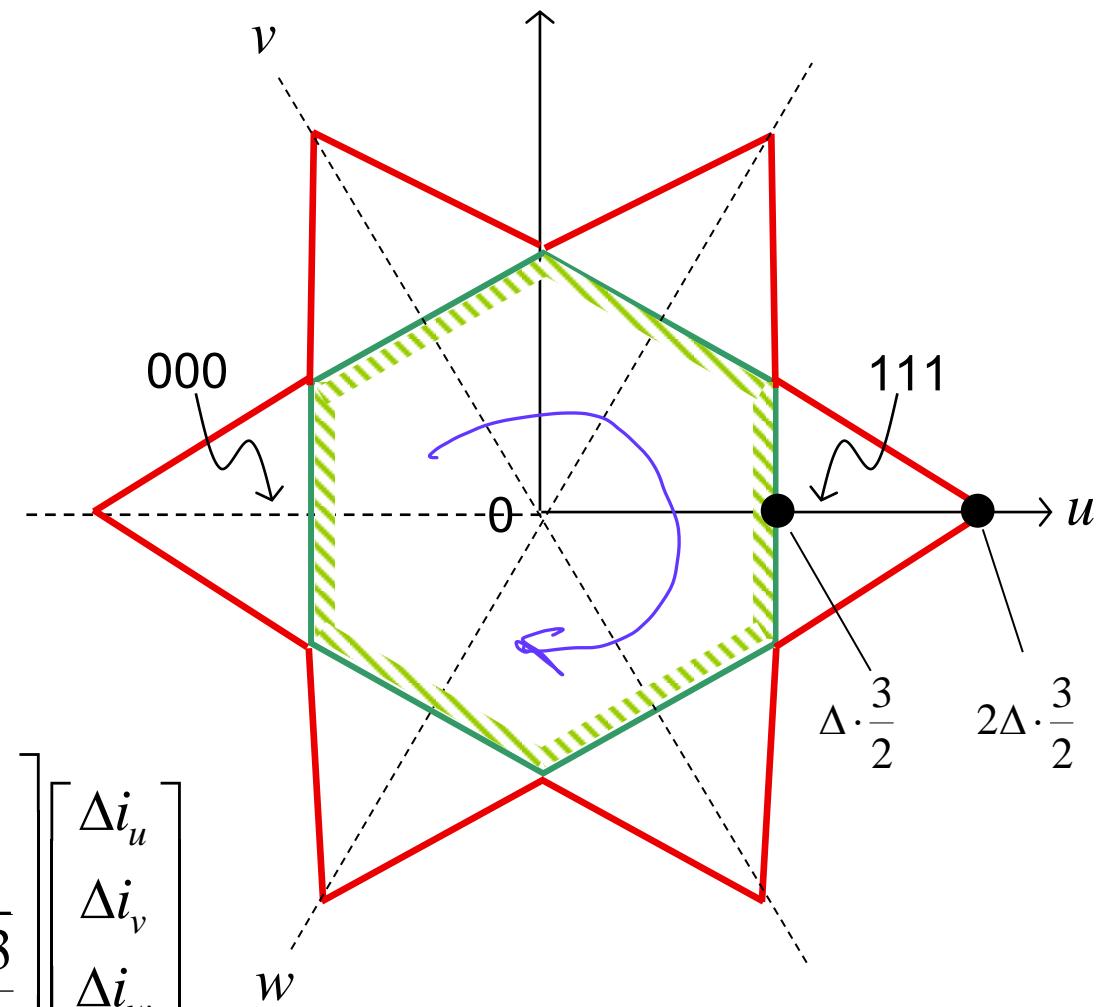Space Vector $\Delta \underline{i} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta i_u \\ \Delta i_v \\ \Delta i_w \end{bmatrix}$



PI Current Control on Stator Frame

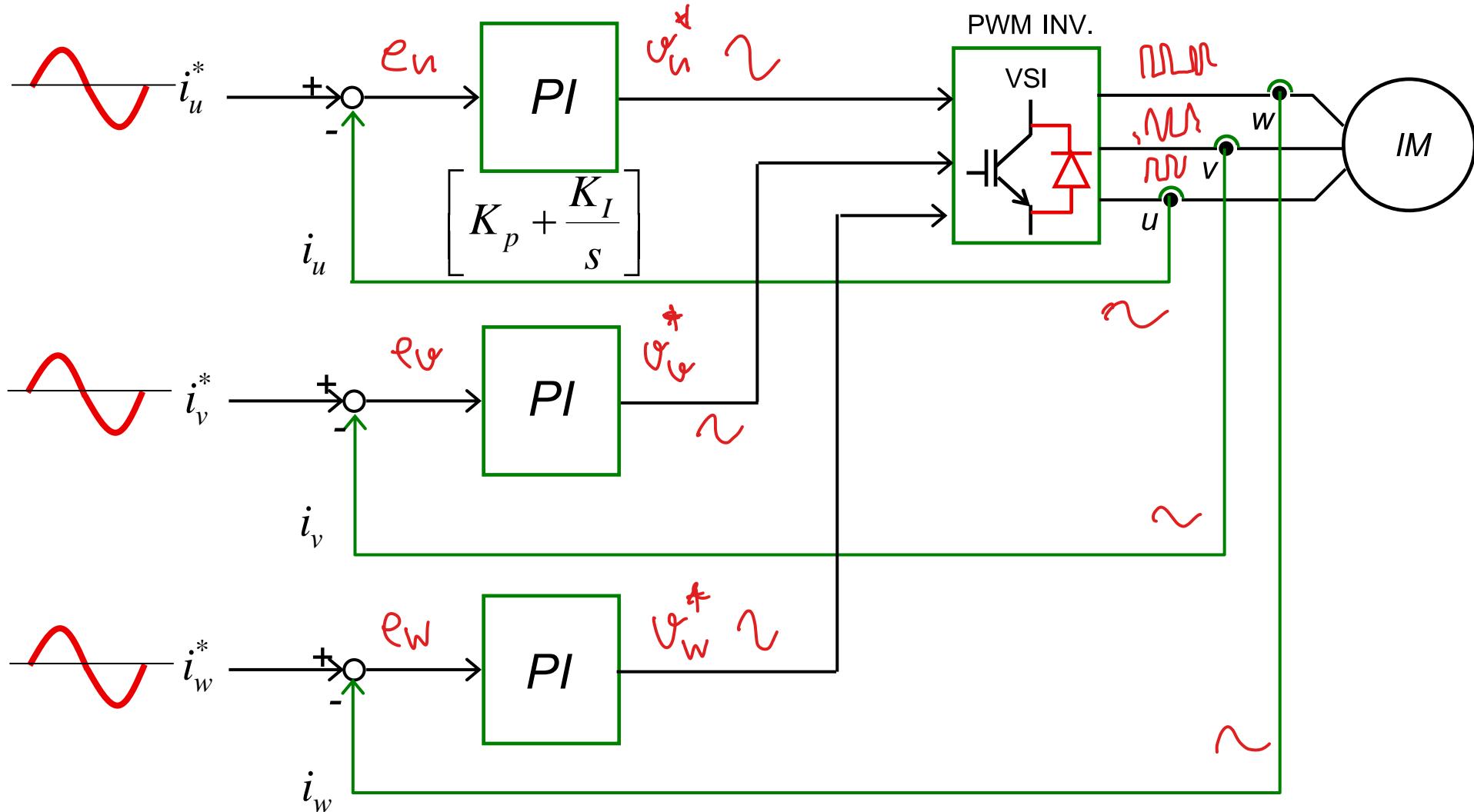

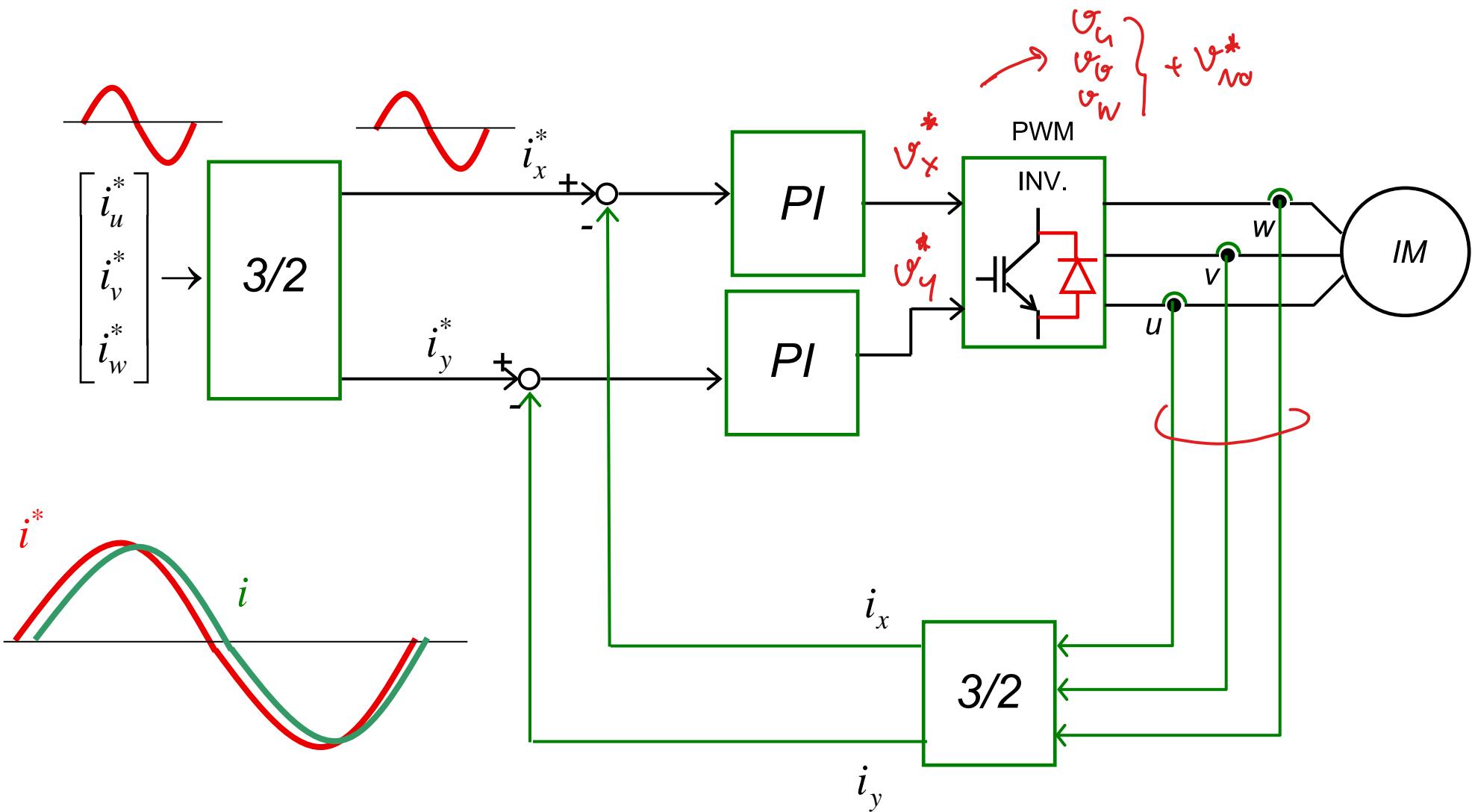

✖ : PI controller กำจัด steady-state

error ได้เฉพาะกรณี $i^* = \text{DC}$

PI Current Control on Synchronously Rotating Reference Frame

